

Pràctica 3:

Disseny de la CPU

Arnau Plans Castelló

Marc Estiarte Salisí


Eloi Galan Badiella

Índex

Introducció	2
Exercicis	3
Ex 1 - Unitat de Control de la CPU	3
Ex 2 - Unitat de Control de l'ALU	4
Ex 3 - Passos previs a seguir	5
Ex 4 - Disseny del microprocessador	5
Disseny amb símbols	6
Disseny amb Codi	10
Ex 5 - Simulació del projecte	11
Codi complet	15
VHD	15
UnitatControl CPU	15
ControlALU	17
microprocessador	18
VHT (TestBench)	25
UnitatControl CPU	25
ControlALU	25
microprocessador	26

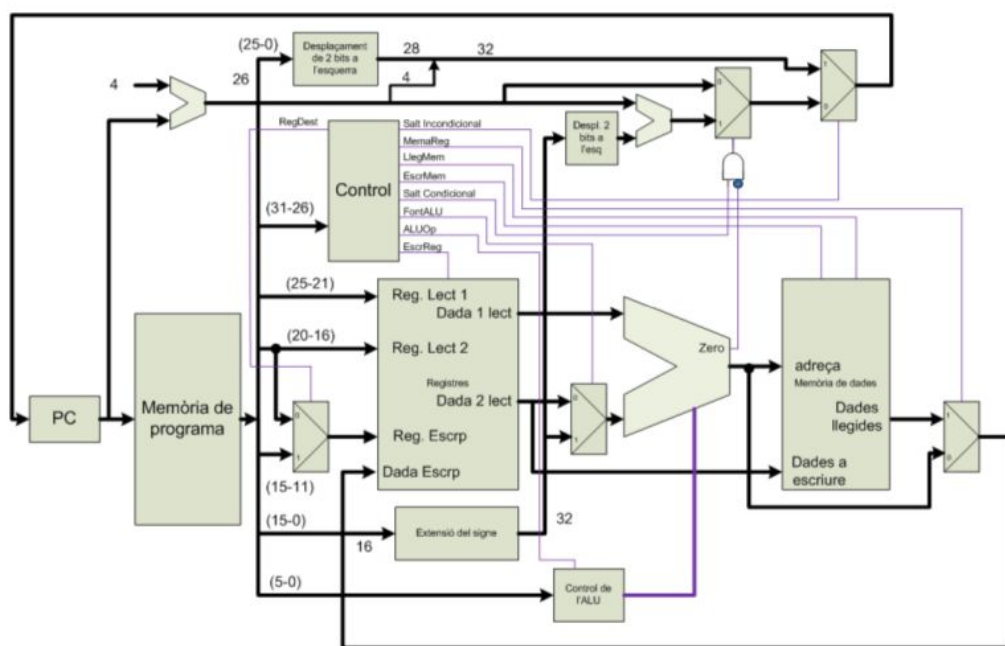1. Introducció

En aquesta pràctica realitzarem el disseny de la Unitat de Control i el Control de l'ALU pel processador monocicle i el camí complet de dades del processador.



2. Exercicis

2.1. Ex 1 - Unitat de Control de la CPU

Simulació (UnitatControl de la CPU)



Explicació de la simulació de la UnitatControl de la CPU:


- 0 - 100 ns** → Hem fet esperar 100ns per evitar errors a l'hora d'iniciar les proves.
- 100 - 200 ns** → En aquest període de temps hem simulat el codi d'operació de la instrucció ADD, la qual ens activa els flags EscrTeg i RegDest mentre els altres els manté a desactivats. L'ALUOP val 10 tal com diu la pràctica.
- 200 - 300 ns** → En aquest cas hem provat la instrucció LW, i els flags activats han estat: FontALU, LlegMem i MemaReg. El valor de l'ALUOP és 00.
- 300 - 400 ns** → En l'últim període de 100ns hem comprovat que la operació BRNE actives els flags corresponents. Com podem veure a la simulació l'únic flag activat ha estat el de SaltCondicional, mentre que la ALUOP pren per valor 01.

2.2. Ex 2 - Unitat de Control de l'ALU

La següent taula mostra el resultat de l'Operació que farà de tenir la Unitat de Control de l'ALU.

ALUOp		Camp de la funció						Operació
ALUOp1	ALUOp0	F5	F4	F3	F2	F1	F0	
0	0	X	X	X	X	X	X	010
X	1	X	X	X	X	X	X	110
1	X	X	X	0	0	0	0	010
1	X	X	X	0	0	1	0	110
1	X	X	X	0	1	0	0	000
1	X	X	X	0	1	0	1	001
1	X	X	X	1	0	1	0	111

 Per aconseguir-ho hem posat en pràctica l'implementació següent:



La implementació en codi de l'esquema anterior seria la següent:

```
Control(0) := ((funcio(3) OR funcio(0)) AND CodiOP(1));
Control(1) := ((NOT funcio(2)) OR (NOT CodiOP(1)));
Control(2) := ((funcio(1) AND CodiOP(1)) OR codiOP(0));

Operacio <= Control(2 downto 0);
```

Simulació (ControlALU)

[illegible]

Explicació de la simulació del ControlALU:

Com podem observar a la simulació l'implementació de l'esquema és correcte ja que el resultat de l'Operació en la simulació concorda amb els resultats de la taula anterior.

2.3. Ex 3 - Passos previs a seguir

Fet.


2.4. Ex 4 - Disseny del microprocessador


Per a realitzar el disseny del microprocessador vam començar creant els símbols de tots els mòduls i creant un bloc de símbols. Però ens vam trobar amb molts problemes a l'hora de simular. Per aquest motiu vam redissenyar-lo a partir d'un nou mòdul VHD que col·lecciona tots els elements del microprocessador i els relaciona entre ells.


En el següent apartat “Disseny amb símbols” hem adjuntat una imatge de com ens ha quedat el disseny amb símbols no finalitzar, i mes endebant a l’apartat “disseny amb codi” expliquem com hem realitzat el codi base del microprocessador i les seves simulacions corresponents.



Disseny amb símbols

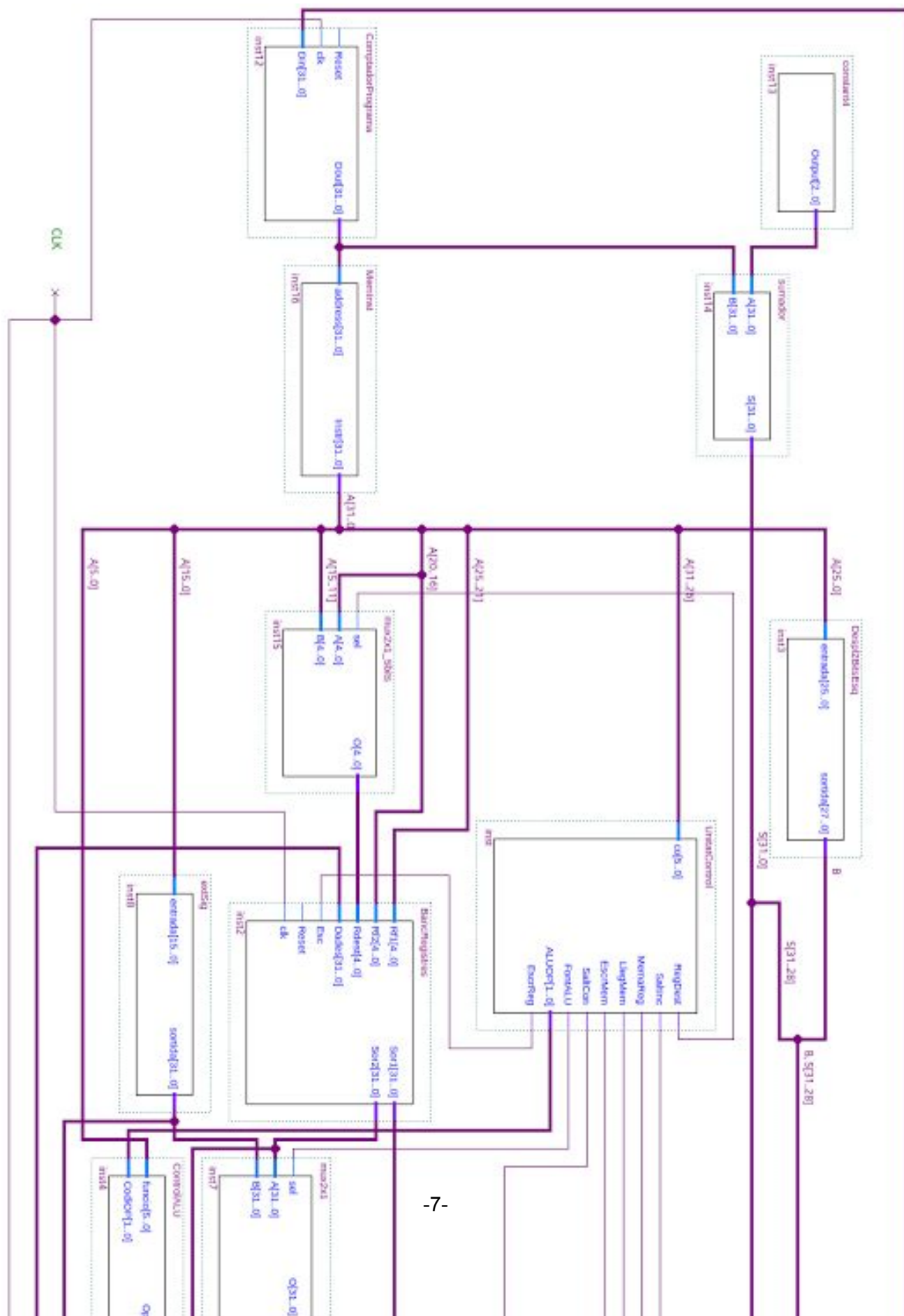


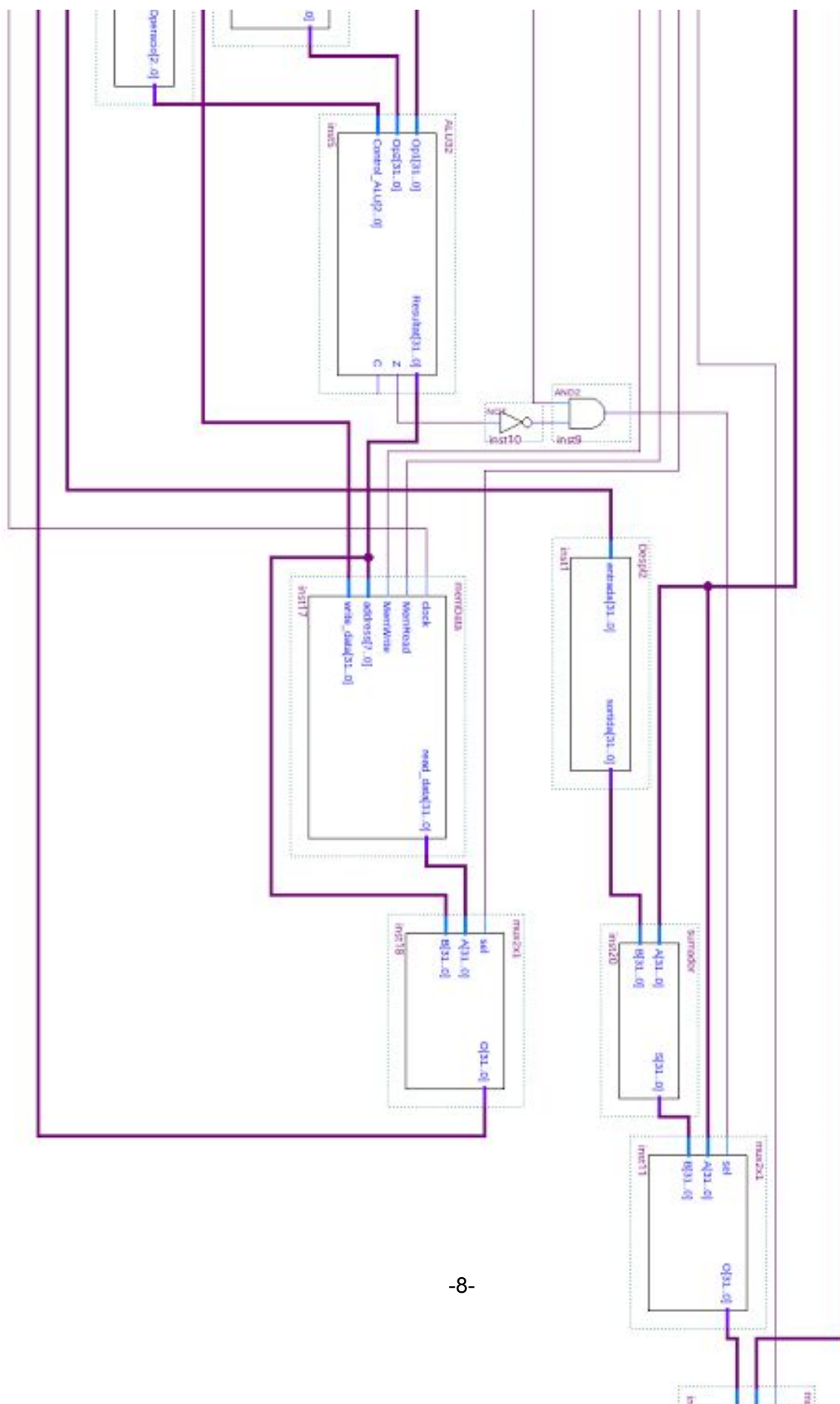

 

Disseny amb Codi

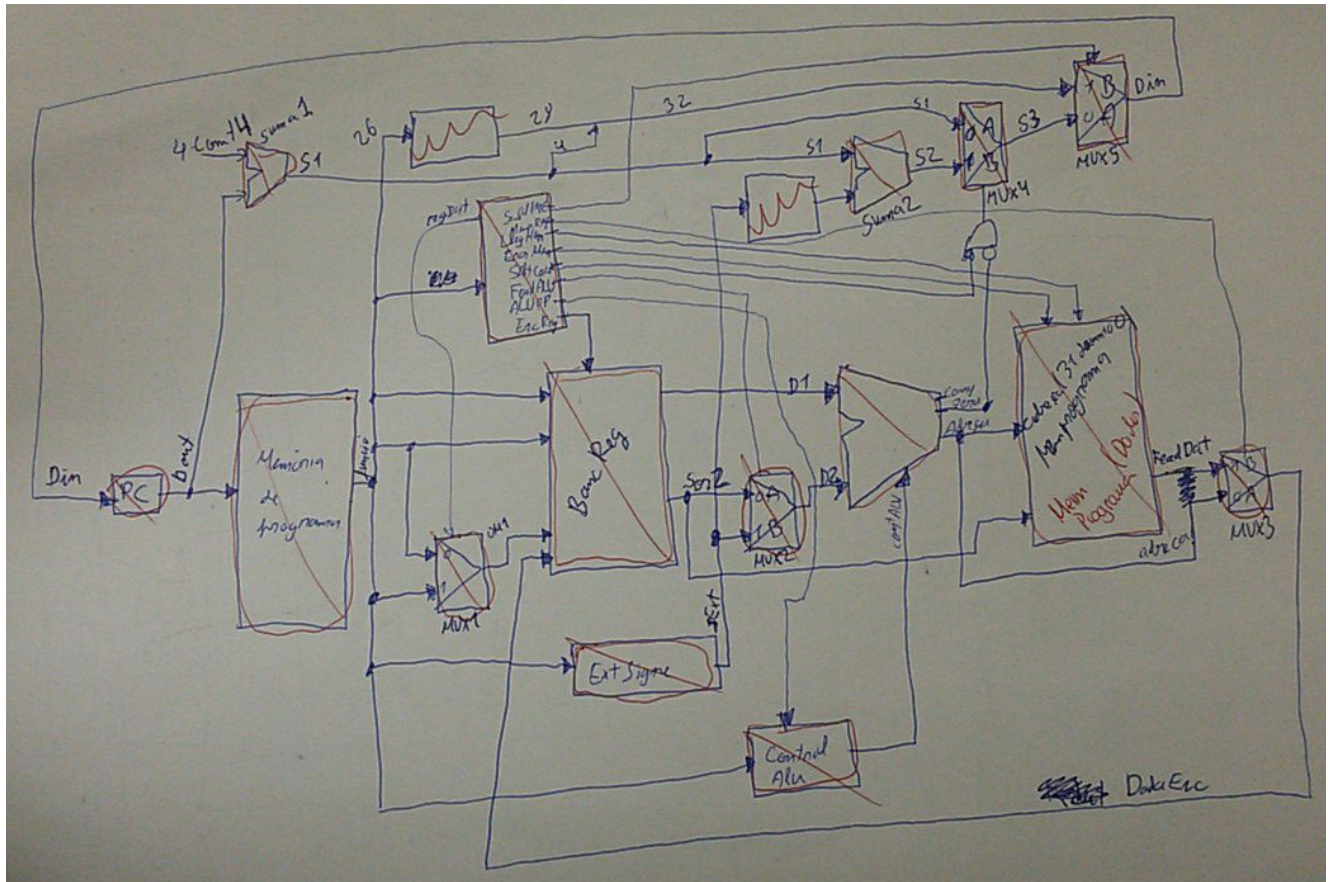Per a la realització del modul microprocessador amb codi hem hagut d'assignar noms a tots els busos de dades i bits que relacionen uns moduls amb altres. En la següent imatge es pot observar el nom de tots els busos que farem servir per l'implementació del codi.



2.5. Ex 5 - Simulació del projecte

En aquest apartat explicarem com s'ha comportat els elements del nostre microprocessador a partir de les següents instruccions donades.

```
00: 20070040 addi $7, $0, 0x40
04: 20080048 addi $8, $0, 0x48
08: 20090060 addi $9, $0, 0x60
0c: 8cea0000 lw $10, 0($7)
10: 00006020 add $12, $0, $0
14: 8d0b0000 lw $11, 0($8)
18: 016c6020 add $12, $11, $12
1c: 214affff addi $10, $10, -1
20: 21080004 addi $8, $8, 4
24: 1540fffb bne $10, $0, -16
28: ad2C0000 sw $12, 0($9)
```

Memòria de dades a nivel de byte

40H: 00000005	5	0x40: 00; 0x41: 00; 0x42:00; 0x43: 05
44H: 00000000		
48H: 0000016d	365	
4CH: 000005d4	1492	
50H: 000007d1	2001	
54H: 000002c7	711	
58H: 00000799	1945	
5CH: 00000000		
60H: 00000000	0	

Com podem observar a les imatges que hem adjuntat a continuació, el microprocessador es comporta de la manera desitjada. En les primeres instruccions podem veure com realitza correctament el carregament de diferents valors als registres 7, 8 i 9. A continuació ens realitza el load d'una posició de la memòria en el registre 10.

Anant comparant arribaríem a comprovar com es desenvolupen correctament totes les instruccions.

CLK	0																			
Reset	1																			
Instr	20...	20070040				20080048				20090060				8CEA0000				00006020		8D0B0000
Dout	XX...	XXXXXXXX	00000000			00000004				00000008				0000000C				00000010		00000014
bancr(12)	00...	00000000																		
bancr(11)	00...	00000000																		0000016D
bancr(10)	00...	00000000													00000005					
bancr(9)	00...	00000000								00000060										
bancr(8)	00...	00000000					00000048													
bancr(7)	00...	00000000				00000040														
Operacio	010	010																		
Resultat	00...	00000040				00000048				00000060				00000040				00000000		00000048
address	40	40				48				60				40				00		48
Now	0 ns																			
		1 ns	100 ns	200 ns	300 ns	400 ns	500 ns	600 ns												

CLK	0											
Reset	1											
Instr	20...	016C6020	214AFFFF		21080004		1540FFFB		8D0B0000		016C6020	214AFFFF
Dout	XX...	00000018	0000001C		00000020		00000024		00000014		00000018	000000...
bancr(12)	00...	00000000	0000016D								00000741	
bancr(11)	00...	0000016D							000005D4			
bancr(10)	00...	00000005		00000004								
bancr(9)	00...	00000060										
bancr(8)	00...	00000048				0000004C						
bancr(7)	00...	00000040										
Operacio	010	010		010			110		010			010
Resultat	00...	0000016D	000002DA	00000004	00000003	0000004C	00000050	00000004	0000004C		00000741	00000D15
address	40	6D	DA	04	03	4C	50	04	4C		41	15
Now	00 ns	700 ns	800 ns	900 ns	1000 ns	1100 ns	1200 ns					

[illegible]

CLK	0												
Reset	1												
Instr	20...	1540FFFB	8D0B0000	016C6020	214AFFFF	21080004	1540FFFB	8D0B00...					
Dout	XX...	00000024	00000014	00000018	0000001C	00000020	00000024	000000...					
bancr(12)	00...	00000F12			000011D9								
bancr(11)	00...	000007D1		000002C7									
bancr(10)	00...	00000002				00000001							
bancr(9)	00...	00000060											
bancr(8)	00...	00000054					00000058						
bancr(7)	00...	00000040											
Operacio	010	110	010		010			110		010			
Resultat	00...	00000002	00000054	000011D9	000014A0	00000001	00000000	00000058	0000005C	00000001	000000...		
address	40	02	54	D9	A0	01	00	58	5C	01	58		
Now	00 ns												
		2000 ns	2100 ns	2200 ns	2300 ns	2400 ns	2500 ns						

CLK	0												
Reset	1												
Instr	20...	8D0B0000	016C6020	214AFFFF	21080004	1540FFFB	AD2C0000	00000000					
Dout	XX...	00000014	00000018	0000001C	00000020	00000024	00000028	0000002C					
bancr(12)	00...	000011D9		00001972									
bancr(11)	00...	000002C7	00000799										
bancr(10)	00...	00000001			00000000								
bancr(9)	00...	00000060											
bancr(8)	00...	00000058				0000005C							
bancr(7)	00...	00000040											
Operacio	010	010		010			110		010				
Resultat	00...	00000058	00001972	0000210B	00000000	FFFFFFF	0000005C	00000060	00000000	00000060	00000000		
address	40	58	72	0B	00	FF	5C	60	00	60	00		
Now	00 ns												
		2600 ns	2700 ns	2800 ns	2900 ns	3000 ns	3100 ns						

Per ultim en aquesta pràctica se'ns demanava que omplíssim els valors de la següent taula corresponents a l'última fase de l'última instrucció:

	Valor (hex)
PC	0x00000028
Instrucció	0xAD2C0000
Registre 7	0x00000040
Registre 8	0x0000005C
Registre 9	0x00000060
Registre 10	0x00000000
Registre 11	0x00000799
Registre 12	0x00001972
Registre 13	0x00000000

Adreces de memòria	
0x40	0x00000005
0x44	0x00000000
0x48	0x0000016D
0x4C	0x000005D4
0x50	0x000007D1
0x54	0x000002C7
0x58	0x00000799
0x5C	0x00000000
0x60	0x00001972

3. Codi complet

3.1. VHD

UnitatControl CPU

```

library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.numeric_std.all;

entity UnitatControl is
    Port (
        co : in STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
        --z : in STD_LOGIC; -- colocalarem el flag z i c fora de la Unitat de Control tal com esta a l'esquema
        --c : in STD_LOGIC;
        RegDest : out STD_LOGIC;
        SaltInc : out STD_LOGIC;
        MemaReg : out STD_LOGIC;
        LlegMem : out STD_LOGIC;
        EscrMem : out STD_LOGIC;
        SaltCon : out STD_LOGIC;
        FontALU : out STD_LOGIC;
        ALUOP : out STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0) ;
        EscrReg : out STD_LOGIC
    );
end UnitatControl;

architecture behav of UnitatControl is
begin
    process (co)
    begin
        case co is
            when "000000" => --Tipus R -> add, sub, and, or, nop fet
                RegDest<= '1';
                SaltInc      <= '0';
                MemaReg      <= '0';
                LlegMem      <= '0';
                EscrMem      <= '0';
                SaltCon      <= '0';
                FontALU<= '0';
                ALUOP        <= "10";
                EscrReg      <= '1';
        end case;
    end process;
end behav;

```

```
when "001000" => --Tipus I -> addi fet
```

```
    RegDest<= '0';
    SaltInc      <= '0';
    MemaReg      <= '0';
    LlegMem      <= '0';
    EscrMem      <= '0';
    SaltCon      <= '0';
    FontALU<= '1';
    ALUOP        <= "10";
    EscrReg      <= '1';
```

```
when "100011" => --Tipus I -> lw fet
```

```
    RegDest<= '0';
    SaltInc      <= '0';
    MemaReg      <= '1';
    LlegMem      <= '1';
    EscrMem      <= '0';
    SaltCon      <= '0';
    FontALU<= '1';
    ALUOP        <= "00";
    EscrReg      <= '1';
```

```
when "101011" => --Tipus I -> sw fet
```

```
    RegDest<= '0';
    SaltInc      <= '0';
    MemaReg      <= '0';
    LlegMem      <= '0';
    EscrMem      <= '1';
    SaltCon      <= '0';
    FontALU<= '1';
    ALUOP        <= "00";
    EscrReg      <= '0';
```

```
when "000100" => --Tipus I -> bne fet
```

```
    RegDest<= '0';
    SaltInc      <= '0';
    MemaReg      <= '0';
    LlegMem      <= '0';
    EscrMem      <= '0';
    SaltCon      <= '1';
    FontALU<= '0';
    ALUOP        <= "01";
    EscrReg      <= '1';
```

```
when "001010" => --Tipus I -> slti fet
```

```
    RegDest<= '0';
    SaltInc      <= '0';
    MemaReg      <= '0';
```



```

        LlegMem      <= '0';
        EscrMem      <= '0';
        SaltCon      <= '0';
        FontALU<= '1';
        ALUOP        <= "11";
        EscrReg      <= '1';

    when "000010" => --Tipus J -> J fet
        RegDest<= '0';
        SaltInc      <= '1';
        MemaReg      <= '0';
        LlegMem      <= '0';
        EscrMem      <= '0';
        SaltCon      <= '0';
        FontALU<= '0';
        ALUOP        <= "00";
        EscrReg      <= '0';
    when others =>
        RegDest<= '0';
        SaltInc      <= '0';
        MemaReg      <= '0';
        LlegMem      <= '0';
        EscrMem      <= '0';
        SaltCon      <= '0';
        FontALU<= '0';
        ALUOP        <= "00";
        EscrReg      <= '0';
    end case;
end process;
end behav;

```

ControlALU

```

library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.numeric_std.all;

entity ControlALU is
    Port (
        funcio : in STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
        CodiOP : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); -- ALUOP
        Operacio : out STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) -- Sortida control alu
    );
end ControlALU;

```

architecture behav of ControlALU is

begin

process (funcio,CodiOP)

variable Control: STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0);

begin

Control(0) := ((funcio(3) OR funcio(0)) AND CodiOP(1));

Control(1) := ((NOT funcio(2)) OR (NOT CodiOP(1)));

Control(2) := ((funcio(1) AND CodiOP(1)) OR codiOP(0));

Operacio <= Control(2 downto 0);

end process;

end behav;

microprocessador

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.numeric_std.all;

entity microprocessador2 is

port (

Reset : in STD_LOGIC;

CLK : in STD_LOGIC);

end microprocessador2;

architecture Behavioral of microprocessador2 is

component ALU32 is --fet

Port (

Op1, Op2 : in signed (31 downto 0);

Control_ALU : in signed (2 downto 0);

Resultat : out signed (31 downto 0);

Z : out STD_LOGIC;

C : out STD_LOGIC);

end component;

component UnitatControl is --fet

Port (

co : in STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);

RegDest : out STD_LOGIC;

SaltnC : out STD_LOGIC;

MemaReg : out STD_LOGIC;

```

        LlegMem : out STD_LOGIC;
        EscrMem : out STD_LOGIC;
        SaltCon : out STD_LOGIC;
        FontALU : out STD_LOGIC;
        ALUOP : out STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
        EscrReg : out STD_LOGIC);

end component;

component ControlALU is --fet
    Port (
        funcio : in STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0);
        CodiOP : in STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); -- ALUOP
        Operacio : out signed (2 downto 0) -- Sortida control alu
    );
end component;

component sumador is --fet suma1
    Port (
        A, B: in std_logic_vector(31 downto 0);
        S: out std_logic_vector(31 downto 0)
    );
end component;

component mux2x1_5bits is --fet mux1
    Port (
        sel: in std_logic;
        A, B: in std_logic_vector(4 downto 0);
        O: out std_logic_vector(4 downto 0)
    );
end component;

component mux2x1 is --fet mux2
    Port (
        sel: in std_logic;
        A, B: in std_logic_vector(31 downto 0);
        O: out std_logic_vector(31 downto 0)
    );
end component;

component MemInst is --fet
    Port (
        address : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
        Instr : out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)
    );
end component;

component memData is --fet

```

```

Port (
    clock, MemRead, MemWrite: in std_logic;
    address: in std_logic_vector(7 downto 0);
    write_data: in std_logic_vector(31 downto 0);
    read_data: out std_logic_vector(31 downto 0)
);
end component;

component extSig is
    Port (
        entrada: in std_logic_vector(15 downto 0);
        sortida: out std_logic_vector(31 downto 0)
    );
end component;

component ComptadorPrograma is
    Port (
        Reset : in STD_LOGIC;
        clk : in STD_LOGIC;
        Din : in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
        Dout : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0)
    );
end component;

component BancRegistres is
    Port (
        Rf1: in STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
        Rf2: in STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
        Rdest: in STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);

        Sor1 : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
        Sor2 : out STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);

        Dades: in STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);

        Esc : in STD_LOGIC;
        Reset : in STD_LOGIC;

        clk : in STD_LOGIC
    );
end component;

```

```

-- Senyals ALU32
signal D1 : SIGNED (31 downto 0);
signal D2 : SIGNED (31 downto 0);
signal carry : STD_LOGIC;
signal zero : STD_LOGIC;

```

```

signal adreca : SIGNED (31 downto 0);
signal contALU : SIGNED (2 downto 0);

-- Senyals UnitatControl
signal RegDest : STD_LOGIC;
signal SaltInc : STD_LOGIC;
signal MemaReg : STD_LOGIC;
signal LlegMem : STD_LOGIC;
signal EscrMem : STD_LOGIC;
signal SaltCon : STD_LOGIC;
signal FontALU : STD_LOGIC;
signal ALUOP : STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0) ;
signal EscrReg : STD_LOGIC;

-- senyals controlALU
signal funcio : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);
signal CodiOP : STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0);
--signal contALU: signed (2 downto 0);

--suma1 4+Dout
signal Dout : std_logic_vector(31 downto 0); --inicialitzar a
0????????????????????????????????????????????????????????
signal S1 : std_logic_vector(31 downto 0);
signal Const4 : std_logic_vector(31 downto 0) := "00000000000000000000000000000000100";

--mux1
signal om1 : std_logic_vector(4 downto 0);
--      signal funcio : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);

--MemoriaPrograma
--      signal Dout : std_logic_vector(31 downto 0);
--      signal funcio : STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);

--ComptadorPrograma
signal Din : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
--signal Dout : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);

--BancRegistres
--signal om1: STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
signal sor2 : STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);
signal DadaEsc: STD_LOGIC_VECTOR(31 downto 0);

--Extsigne
signal sExt : std_logic_vector(31 downto 0);

--mux2
--signal D2: std_logic_vector(31 downto 0);

--MemoriaPrograma

```

```
signal readDat :std_logic_vector(31 downto 0);
```

```
--Suma2
```

```
signal S2 : std_logic_vector(31 downto 0);
```

```
signal B2 : std_logic_vector(31 downto 0);
```

```
--mux4
```

```
signal S3 : std_logic_vector(31 downto 0);
```

```
signal selmux4 : std_logic;
```

```
--mux5
```

```
signal B3: std_logic_vector (31 downto 0);
```

```
begin
```

```
selmux4 <= (SaltCon AND (not zero));
```

```
B3 <= ((S1(31 downto 28))&(funcio(25 downto 0) & "00"));
```

```
B2 <= (sExt(29 downto 0) & "00");
```

```
ALU: ALU32 port map (
```

```
    Op1 => D1,
```

```
    Op2 => D2,
```

```
    Control_ALU => contALU,
```

```
    Resultat => adreca,
```

```
    Z => zero,
```

```
    C => carry);
```

```
UC: UnitatControl port map(
```

```
    co => funcio(31 downto 26),
```

```
    RegDest => RegDest,
```

```
    SaltInc => SaltInc,
```

```
    MemaReg => MemaReg,
```

```
    LlegMem => LlegMem,
```

```
    EscrMem => EscrMem,
```

```
    SaltCon => SaltCon,
```

```
    FontALU => FontALU,
```

```
    ALUOP => ALUOP,
```

```
    EscrReg => EscrReg);
```

```
ContrALU: ControlALU port map(
```

```
    funcio => funcio(5 downto 0),
```

```
    CodiOP => ALUOP,
```

```
    Operacio => contALU);
```

```
suma1: sumador port map(
```

```
A => Const4,  
B => Dout,  
S => S1);
```

```
mux1: mux2x1_5bits port map(  
    sel => RegDest,  
    A => funcio(20 downto 16),  
    B => funcio(15 downto 11),  
    O => om1);
```

```
PC: ComptadorPrograma port map(  
    Reset => Reset,  
    clk => CLK,  
    Din => Din,  
    Dout => Dout);
```

```
BancReg: BancRegistres port map(  
    Rf1 => funcio(25 downto 21),  
    Rf2 => funcio(20 downto 16),  
    Rdest => om1,  
    signed(Sor1) => D1,  
    Sor2 => sor2,  
    Dades=> DadaEsc,  
    Esc => EscrReg,  
    Reset => Reset,  
    clk => CLK  
);
```

```
ExSig : extSig port map(  
    entrada => funcio(15 downto 0),  
    sortida => sExt  
);
```

```
mux2 : mux2x1 port map(  
    sel => FontALU,  
    A => Sor2,  
    B => sExt,  
    signed(O) => D2  
);
```

```
MemoriaPrograma : MemInst port map(  
    address => Dout,  
    Instr => funcio  
);
```

```
MemDades : memData port map(  
    clock => clk,  
    write_data => sor2,  
    read_data => ReadDat,
```

```
        MemRead => LlegMem,
        MemWrite => EscrMem,
        address => std_logic_vector(adreca(7 downto 0))
    );

    mux3 : mux2x1 port map(
        sel => MemaReg,
        A => std_logic_vector(adreca),
        B => ReadDat,
        O => DadaEsc
    );

    suma2: sumador port map(
        A => S1,
        B => B2,
        S => S2
    );

    mux4 : mux2x1 port map(
        sel => selmux4,
        A => S1,
        B => S2,
        O => S3
    );

    mux5 : mux2x1 port map(
        sel => SaltInc,
        A => S3,
        B => B3,
        O => Din
    );

end architecture;
```


3.2. VHT (TestBench)

Clock de 100ns de periode.

UnitatControl CPU

```
wait for 100 ns;  
co <= "000000"; --Add
```

```
wait for 100 ns;  
co <= "100011"; --lw
```

```
wait for 100 ns;  
co <= "000100"; --brne
```

ControlALU

```
CodiOP <= "00";  
funcio <= "000000";  
wait for 100 ns; -- 010
```

```
CodiOP <= "01";  
funcio <= "000000";  
wait for 100 ns; -- 110
```

```
CodiOP <= "10";  
funcio <= "000000";  
wait for 100 ns; --010
```

```
CodiOP <= "10";  
funcio <= "000010";  
wait for 100 ns; --110
```

```
CodiOP <= "10";  
funcio <= "000100";  
wait for 100 ns; --000
```

```
CodiOP <= "10";  
funcio <= "000101";  
wait for 100 ns; --001
```

```
CodiOP <= "10";  
funcio <= "001010";
```

```
wait for 100 ns; --111
```

microprocessador

En el testbench d'aquest modul nomes hem afegit el clock que sens proporciona a la pràctica i un reset inicial amb la durada que especifica la pràctica.

```
clock : PROCESS
-- variable declarations
BEGIN
    clk <= '0';
    wait for 50 ns;
    clk <= '1';
    wait for 50 ns;
END PROCESS clock;

always : PROCESS
-- optional sensitivity list
-- ( )
-- variable declarations
BEGIN
    reset <= '1';
    wait for 120 ns;
    reset <= '0';
    wait for 3200 ns;
WAIT;
END PROCESS always;
```