

# Disseny del camí de dades multicicle per l'arquitectura MIPS

## MIPS multicicle

- Introducció
- Descripció del camí de dades
  - Anàlisi del repertori d'instruccions a implementar
  - Requisits del camí de dades
  - Selecció de components
  - Construcció del camí de dades
  - Anàlisi de la implementació de cada instrucció
  - Punts de control

## MIPS multicicle

- Implementació Multicicle

- Divisió de l'execució de les instruccions en varies etapes.

- S'executa una etapa de la instrucció a cada cicle de rellotge

- Avantatges


- Reutilització de les unitats funcionals

- Una unitat pot utilitzar-se més d'un cop per instrucció sempre que es faci en diferents cicles de rellotge

- CPI (cicles per instrucció) variable


- Instruccions senzilles → pocs cicles per executar-se
    - Instruccions complexes → més cicles de rellotge

## MIPS multicicle: Components bàsics

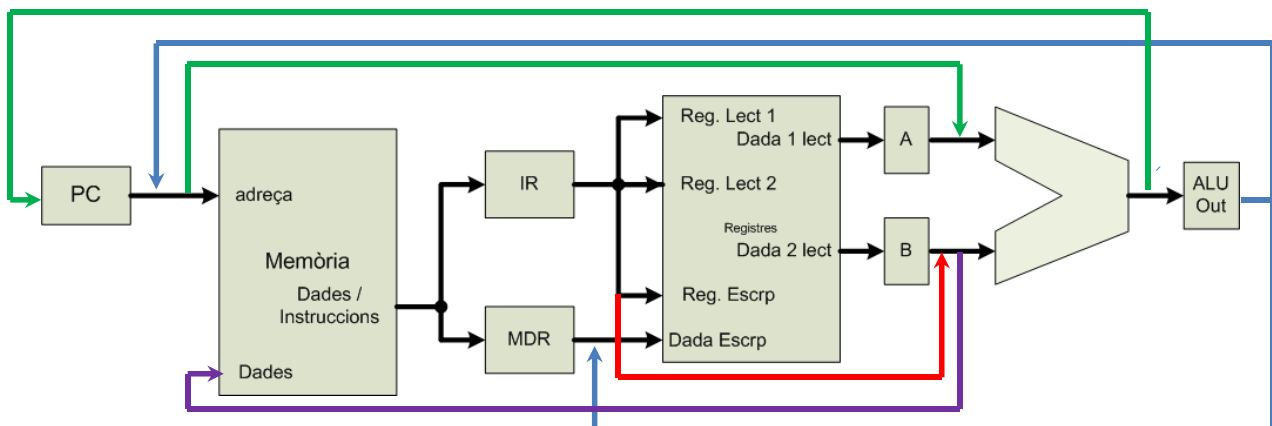

- Una sola memòria per dades i instruccions
- Una sola ALU enlloc d'una ALU i dos sumadors
- Ús de registres temporals a les sortides de les unitats funcionals principals. Dos tipus de registres:
  - Actualitzen el seu contingut a cada instrucció (IR)
  - Actualitzen el seu contingut a cada cicle de rellotge (MDR, A, B, ALUOut)

# MIPS multicicle: Components bàsics

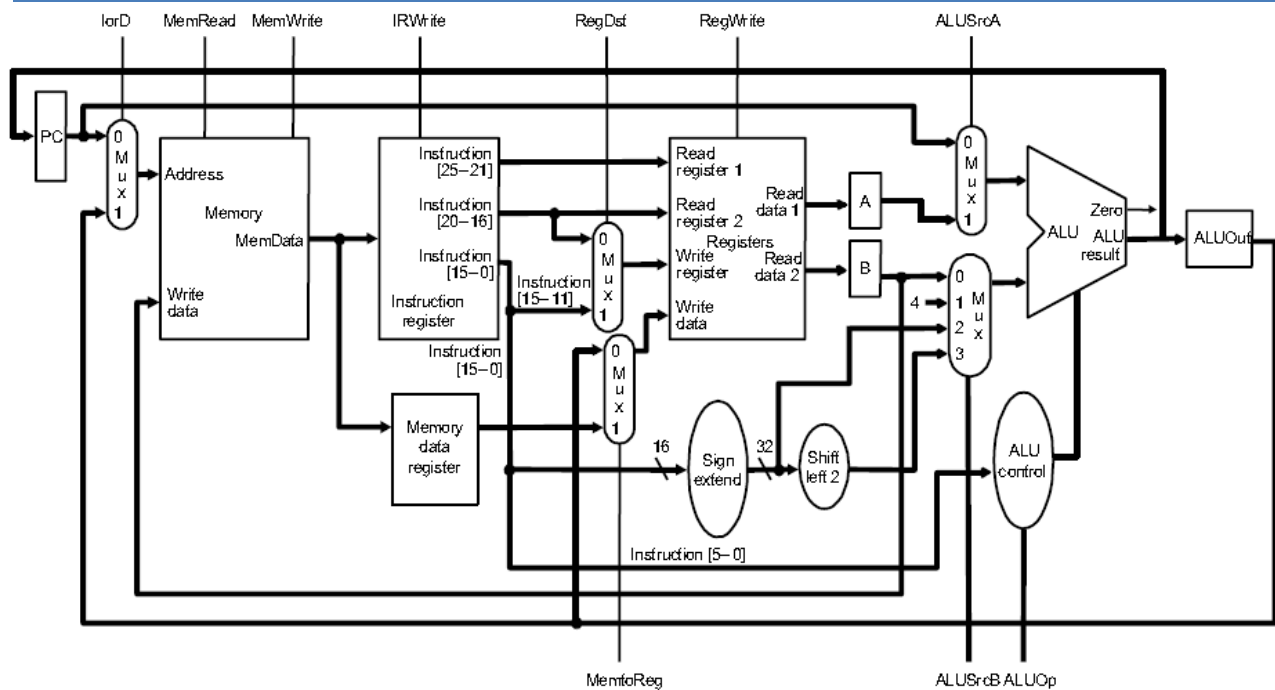


- Compartir les unitats funcionals → Multiplexors
- Execució en múltiples cicles → Cada cicle requereix un conjunt de senyals de control
- Senyals de control


## Etales d'execució de les instruccions

- Quines operacions s'han de realitzar en cada cicle de rellotge?
  - Objectiu: Equilibrar la càrrega computacional de cada etapa → Minimitzar el temps de cicle
  - En cadascuna de les etapes s'ha de realitzar alguna de les següents operacions:
    - Un accés a un registre
      - Actualització a cada cicle (registres temporals: MDR, A, B, ALUOut)
      - Actualització segons un senyal d'escriptura (PC, IR)
    - Un accés a memòria
    - Una operació d'ALU
    - Com es pot determinar el temps de cicle mínim?
  - Totes les operacions d'un sol cicle s'executen en paral·lel
  - Les etapes de la instrucció s'executen en sèrie


# MIPS multicicle: Etapa 1

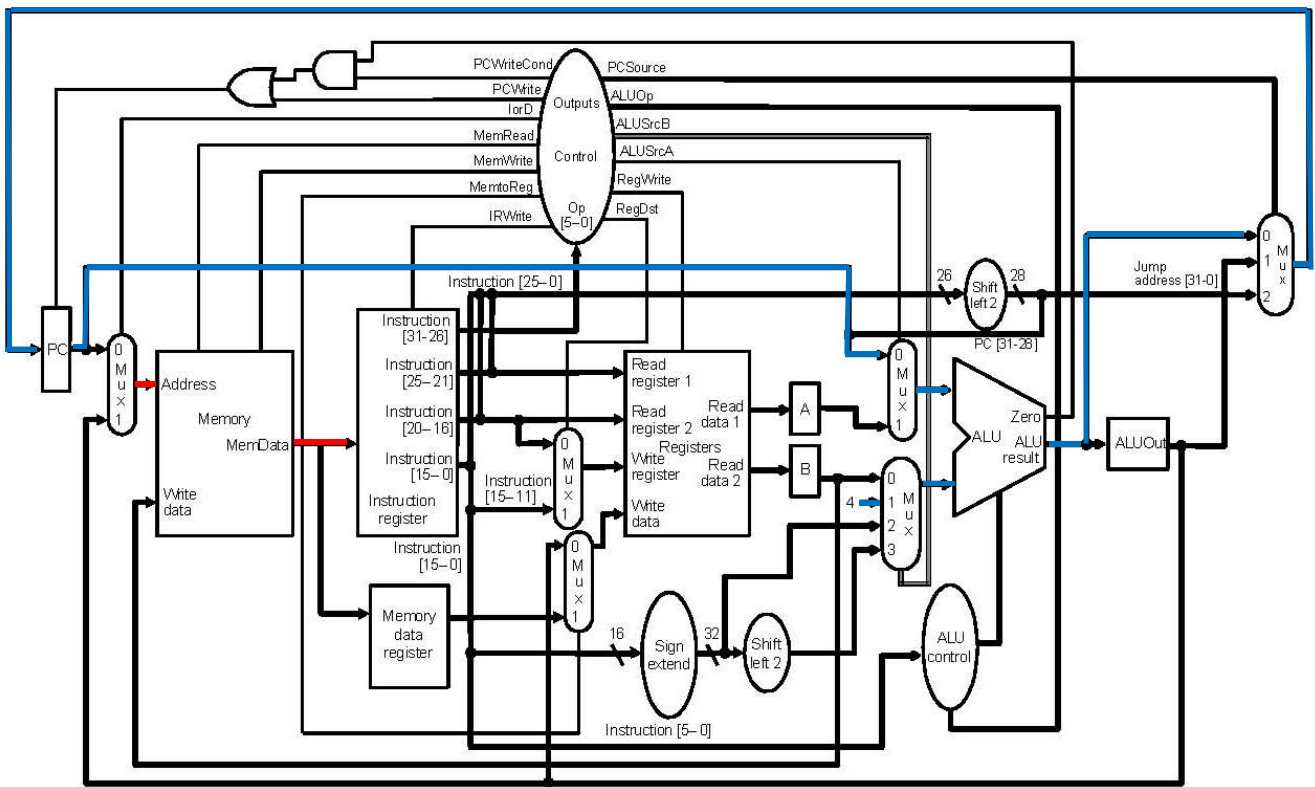

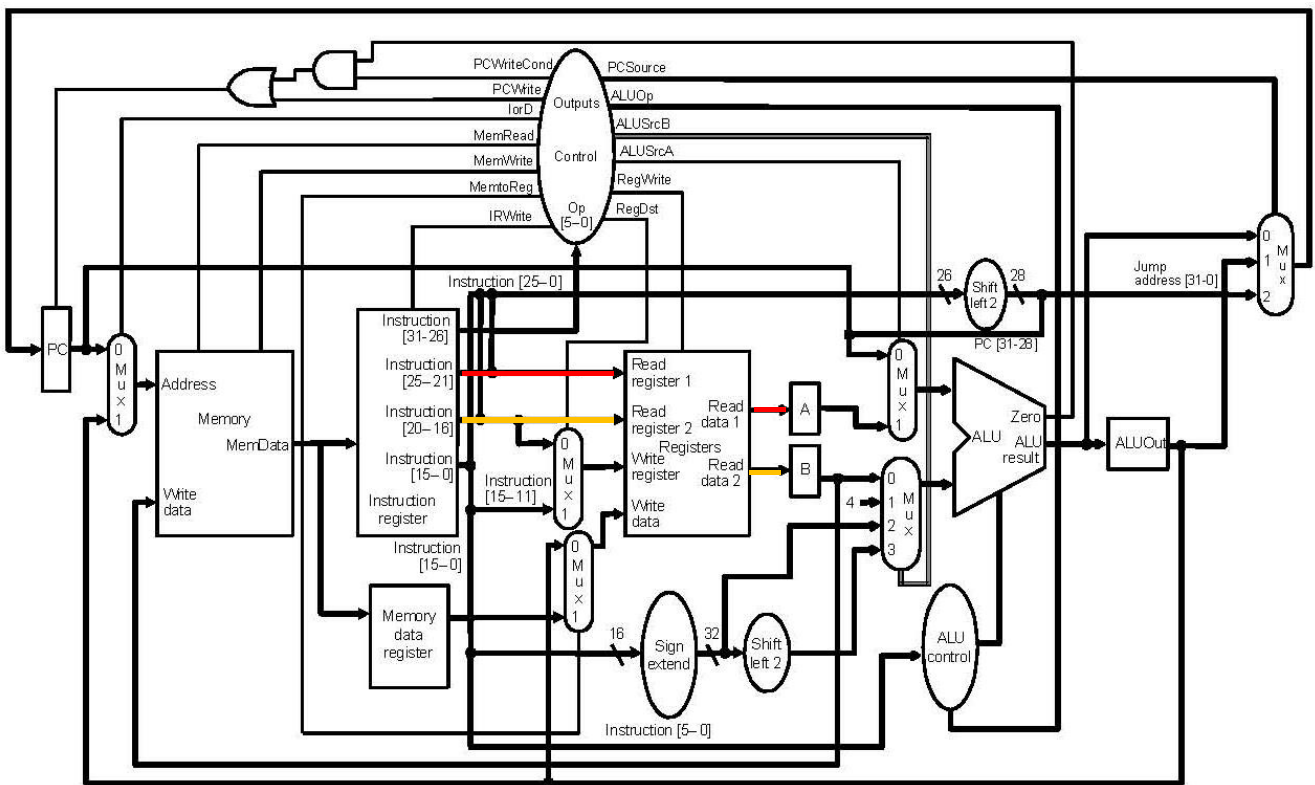
## MIPS multicicle: Etapa 2 (A = Reg[rs], B = Reg[rt] )



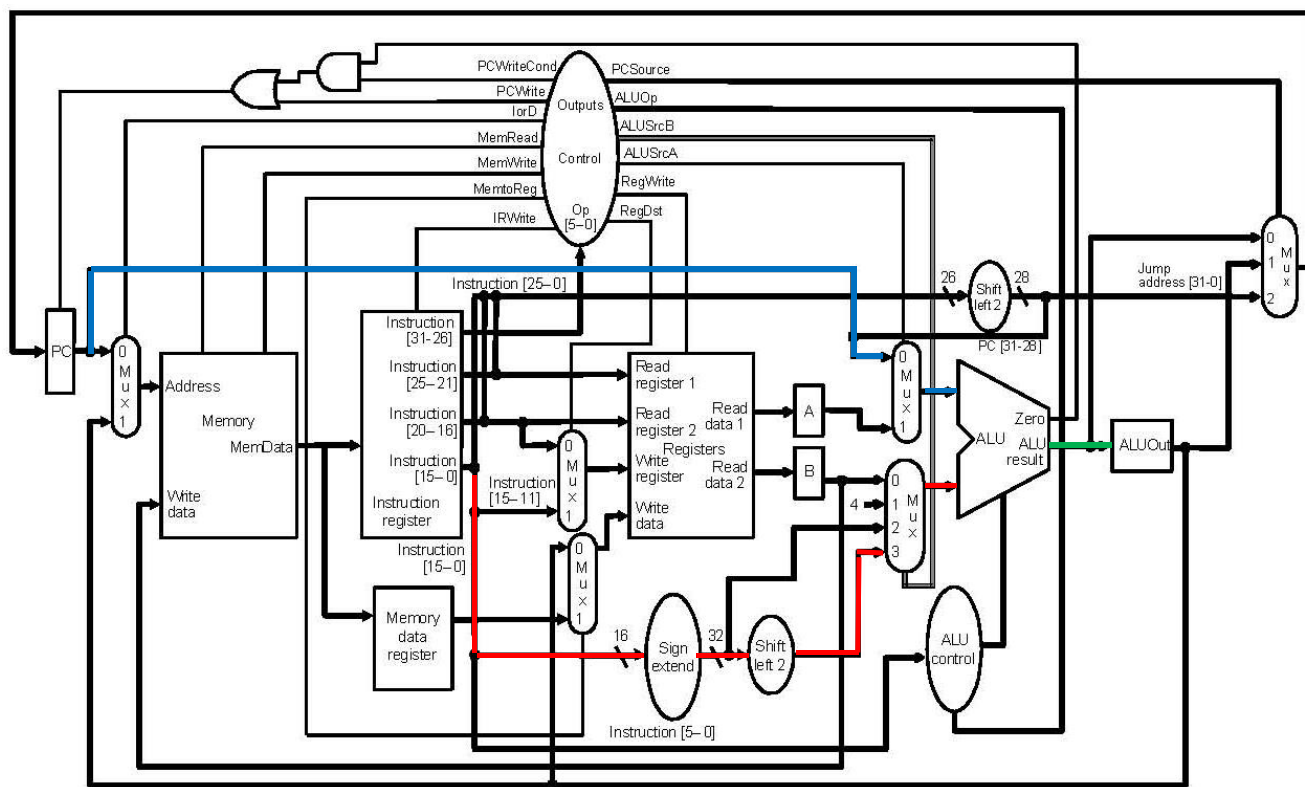
## MIPS multicicle: Etapa 2 (ALUout = PC + extensió-signe(IR[15-0]) << 2)




## MIPS multicicle: Etapa 3 (Tipus R)

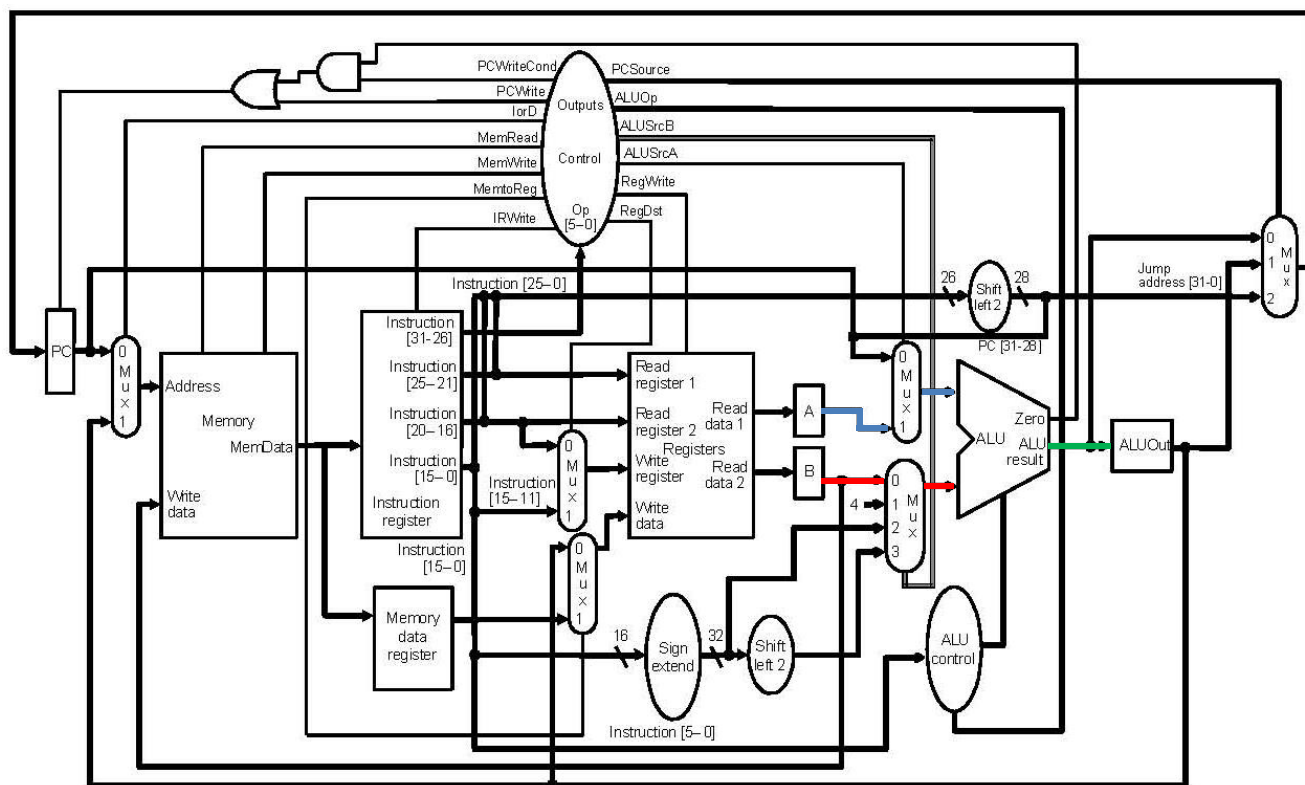
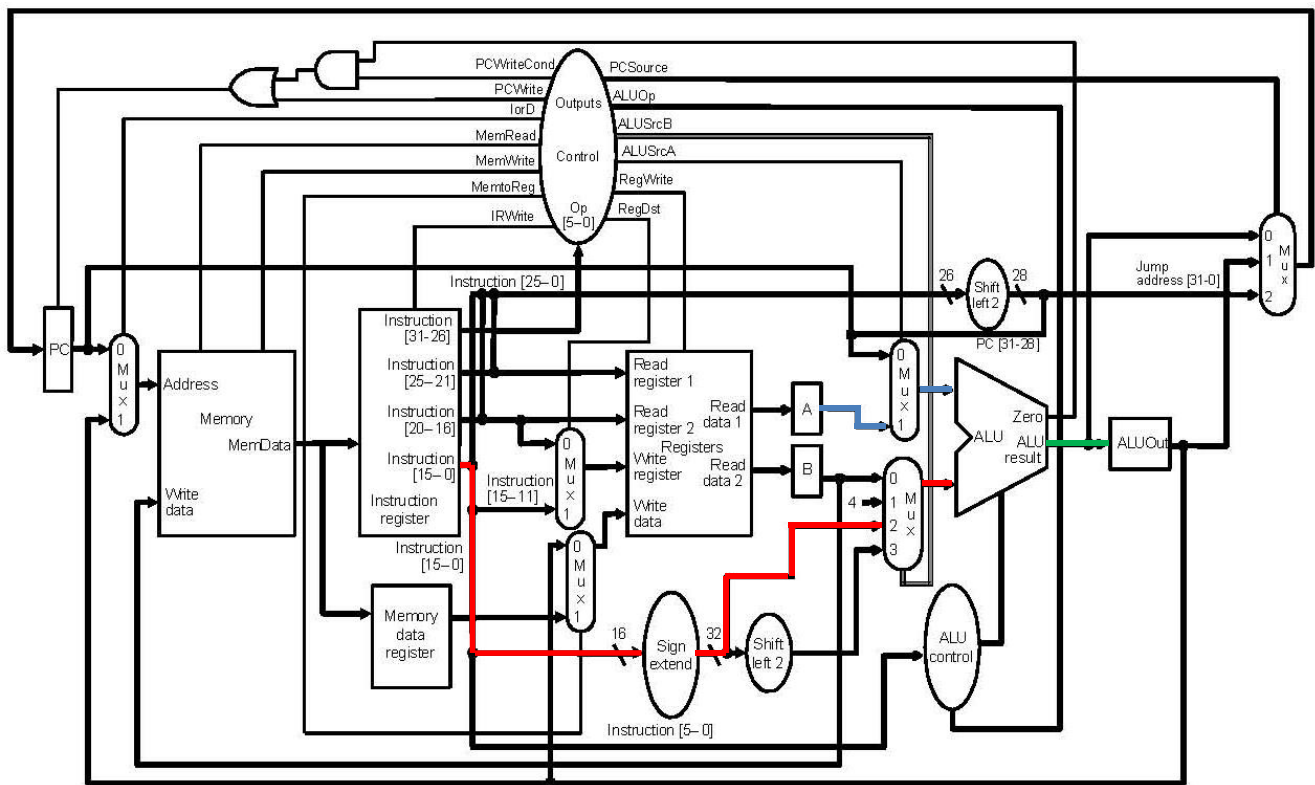
## MIPS multicicle: Etapa 3 (Referència a memòria)


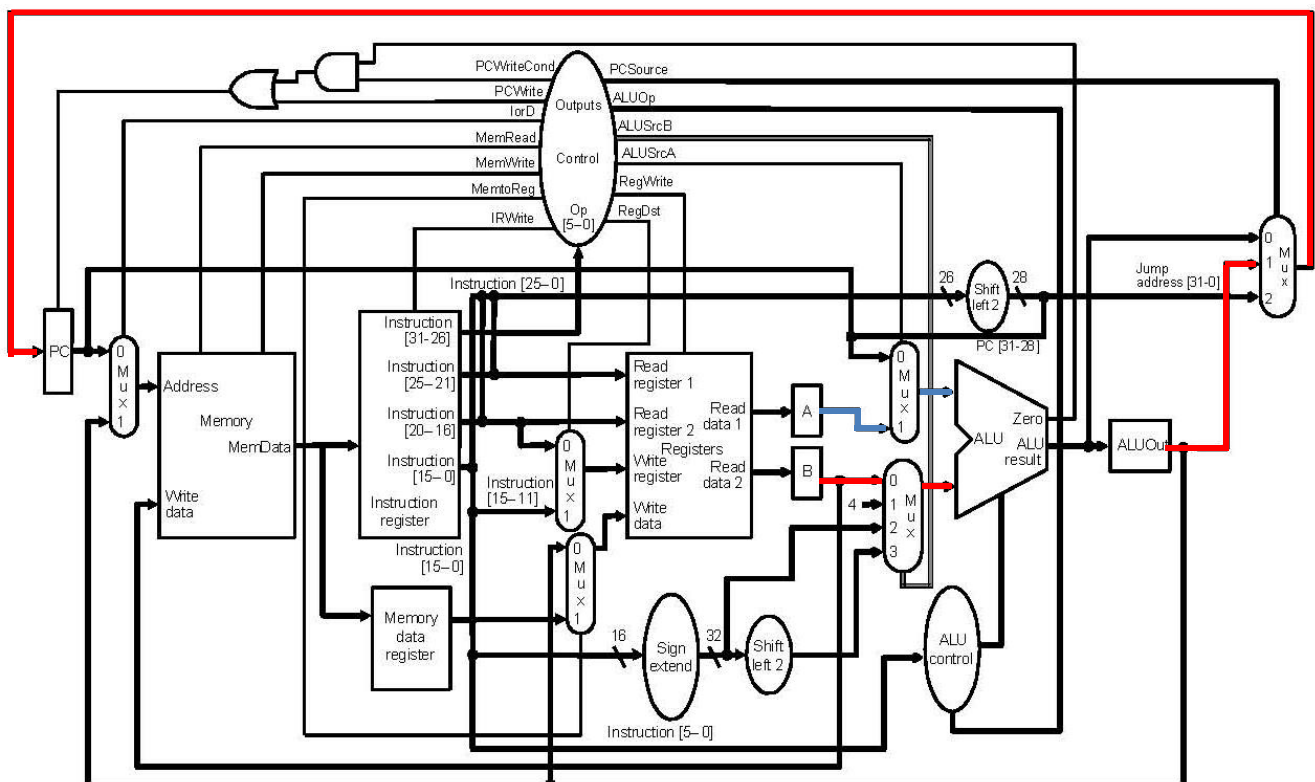
## MIPS multicicle: Etapa 3 (Salt condicional)




## MIPS multicicle: Etapes d'execució de les instruccions

- Etapa 1: Cerca del codi d'operació (fetch)
  - $IR = Memory[PC]$  i  $PC = PC + 4$
- Etapa 2: Descodificació i accés als operants
  - $A = Reg[rs]$ ,  $B = Reg[rt]$  i  $ALUOut = PC + \text{extensió-signe}(IR[15-0]) \ll 2$
- Etapa 3: Execució, càlcul d'adreces o finalització del salt
  - **Instrucció tipus R (and, or, add, sub, slt)**
    - $ALUOut = A \text{ op } B$
  - **Referència a memòria (lw/sw)**
    - $ALUOut = A + \text{extensió} - \text{signe}(IR[15-0])$
  - **Salt (beq)** (Salt condicional)
    - if  $(A == B)$   $PC = ALUOut$
  - **Bifurcació (j)** (Salt)
    - $PC = PC[31-28] \mid \mid IR[25-0] \ll 2$
- Etapa 4: Accés a memòria / fi d'execució d'instrucció del tipus R
  - **Referència a memòria**
    - $MDR = Memory[ALUOut]$  o  $Memory[ALUOut] = B$
  - **Fi d'execució instrucció tipus R**
    - $Reg[rd] = ALUOut$
- Etapa 5: Fi de lectura a memòria
  - $Reg[rt] = MDR$

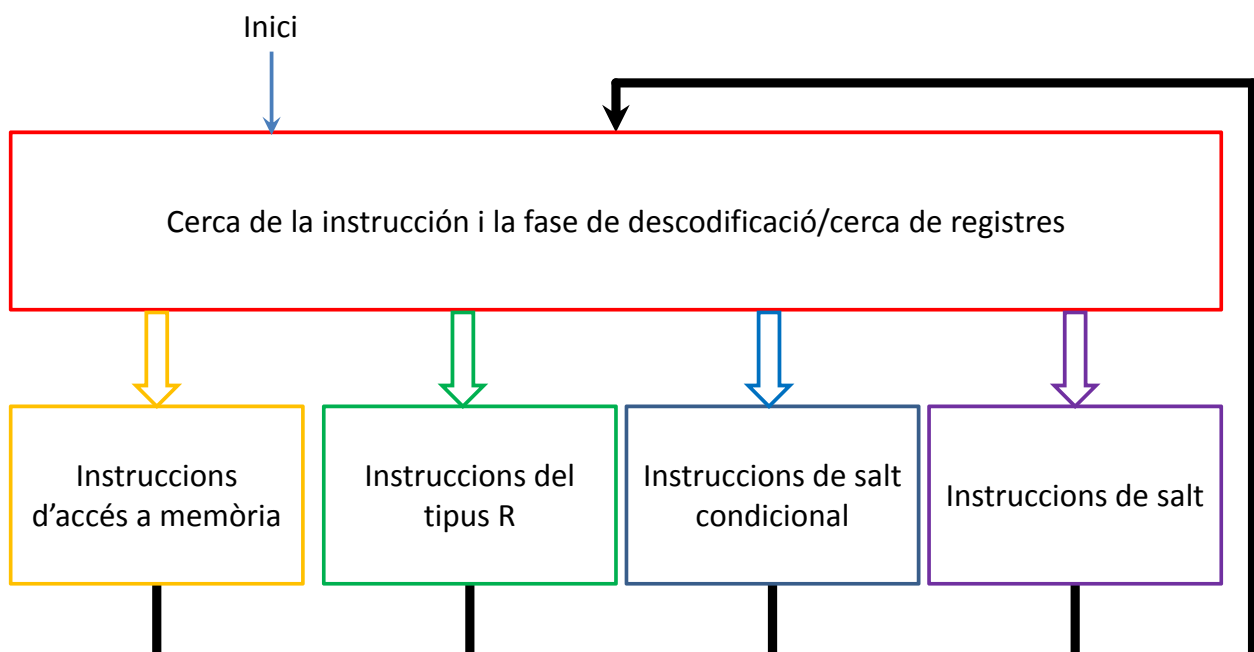
## MIPS multicicle: Controlador

- Implementació amb una màquina d'estats finits



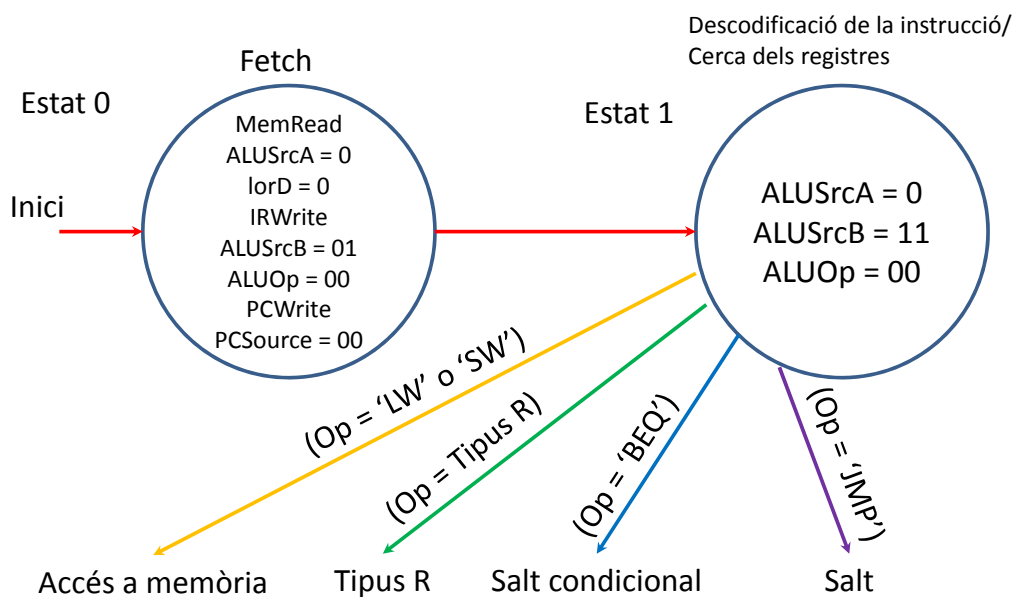
# MIPS multicicle: Controlador

- Cerca de la instrucció i la fase de descodificació/cerca de registres




## MIPS multicicle: Fetch

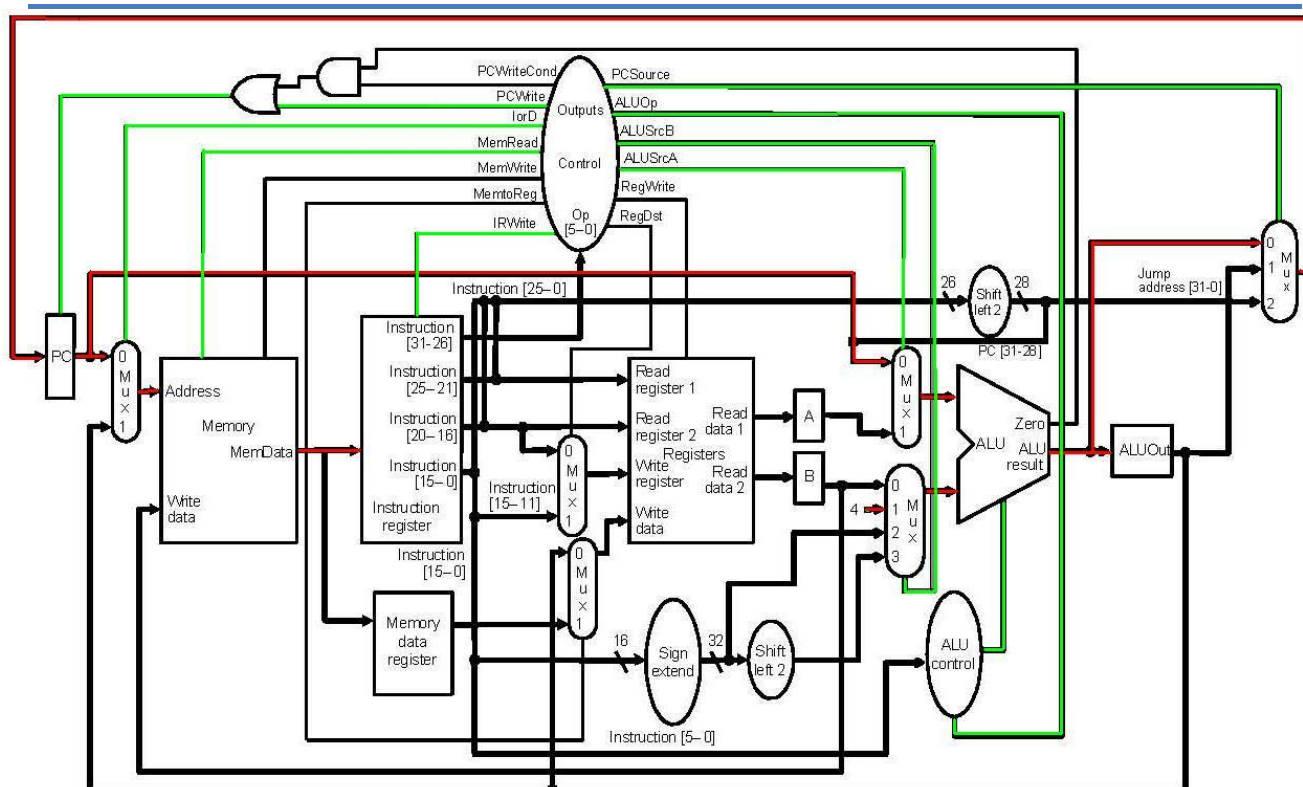



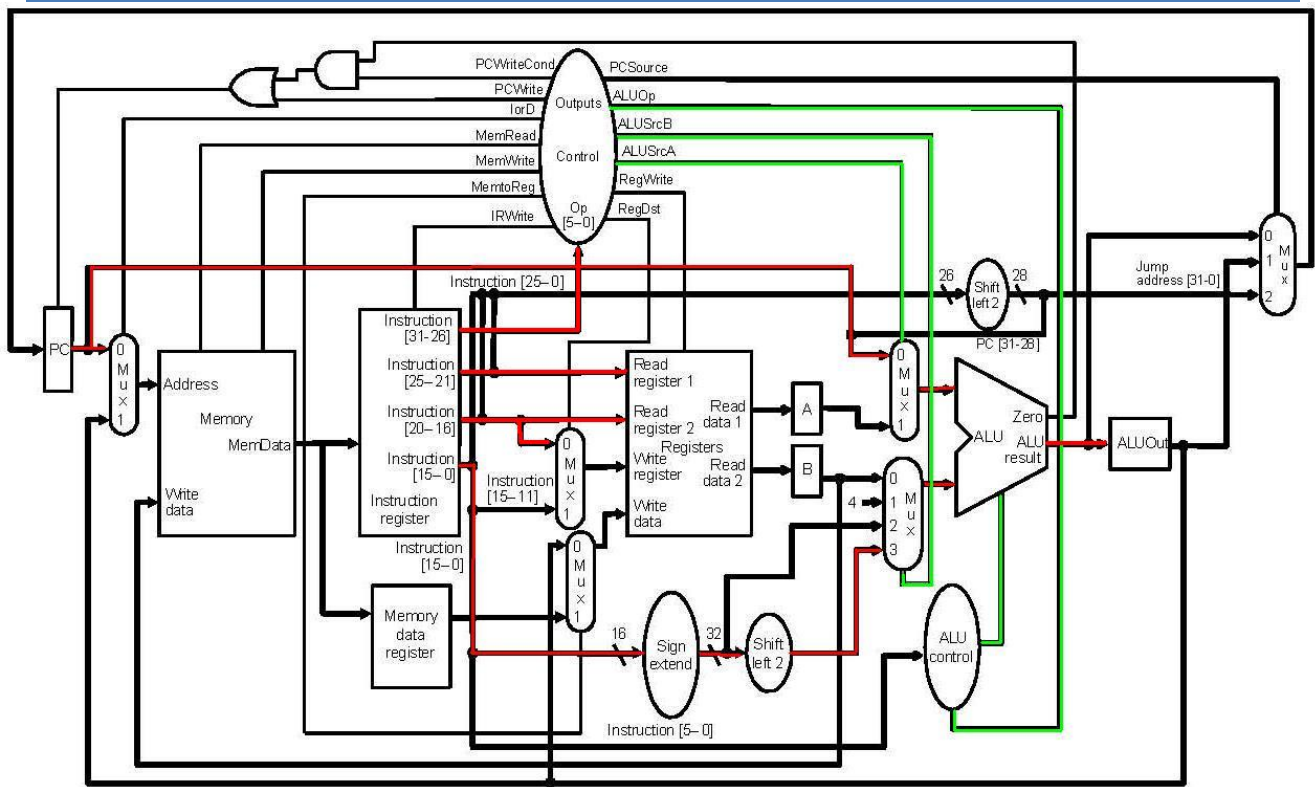
## MIPS multicicle: Descodificació i càlcul adreça




$$\text{ALUout} = \text{PC} + \text{extensió\_signe}(\text{IR}[15-0]) \ll 2$$
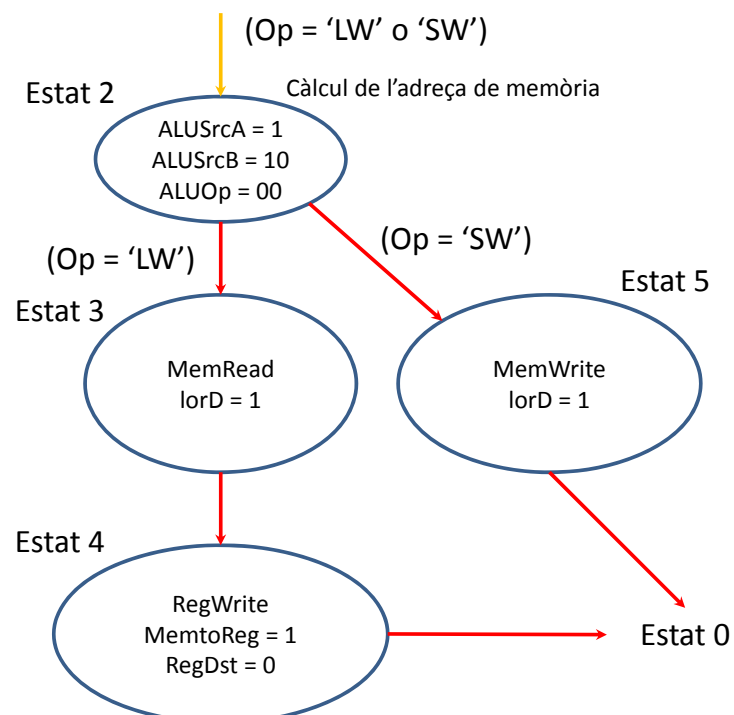
## MIPS multicicle: Controlador

- Instruccions d'accés a memòria (4 estats)



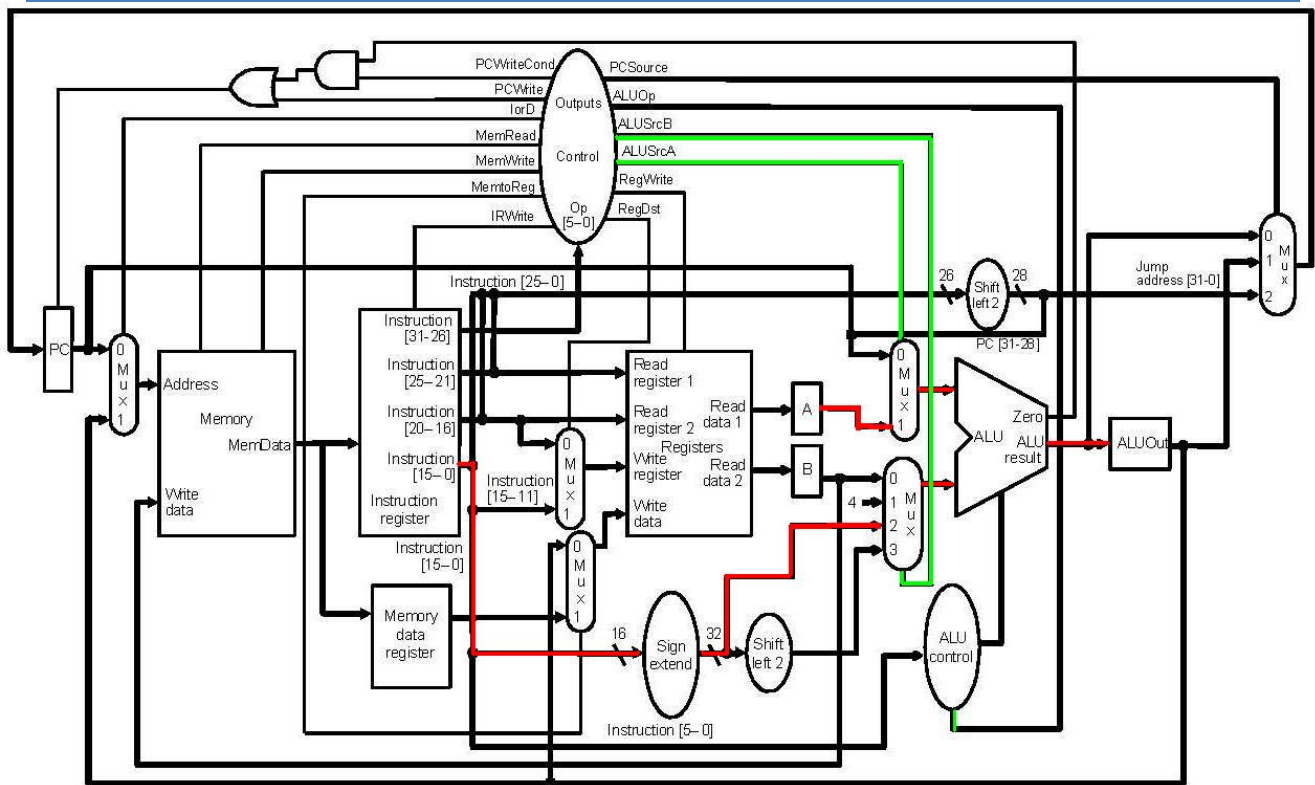
## MIPS multicicle: Accés a memòria (Estat 2)




$$ALUOut = PC + \text{extensió\_signe}(IR[15-0]) \ll 2$$

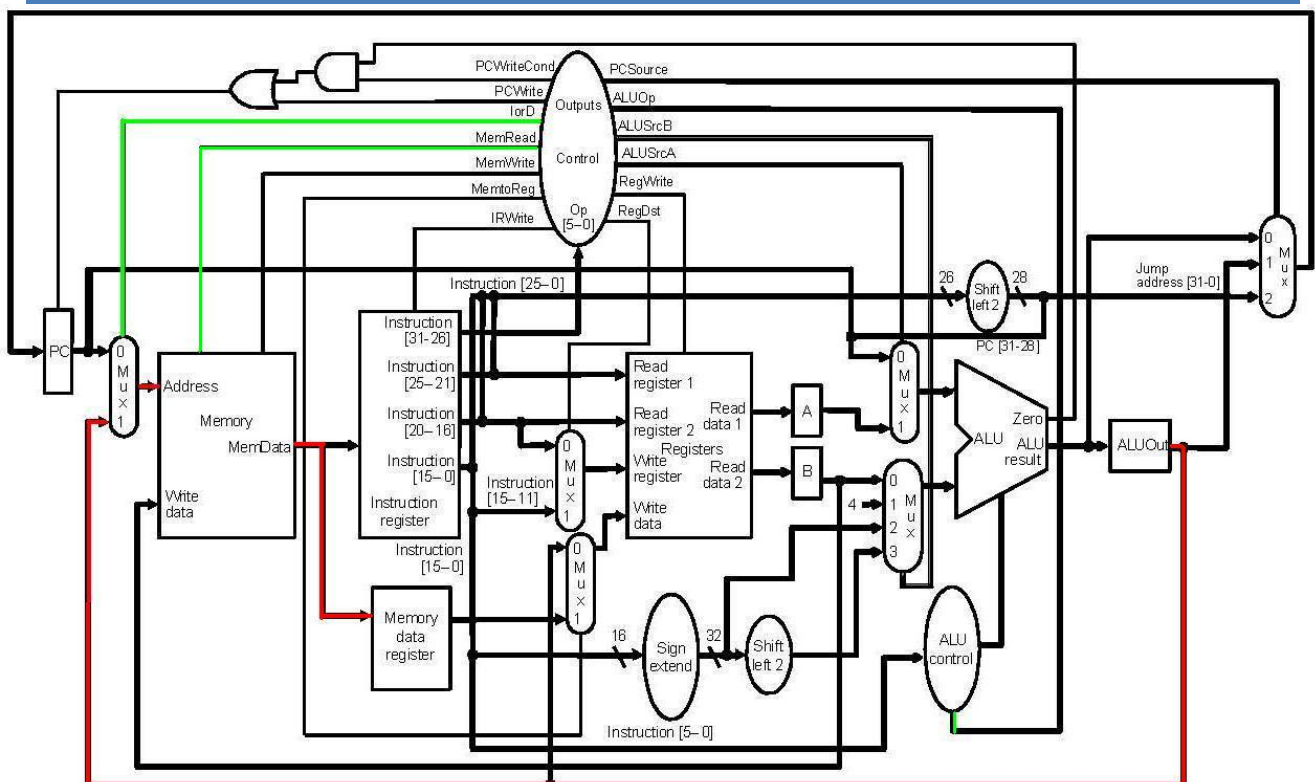
## MIPS multicicle: Accés a memòria (Estat 3) lw


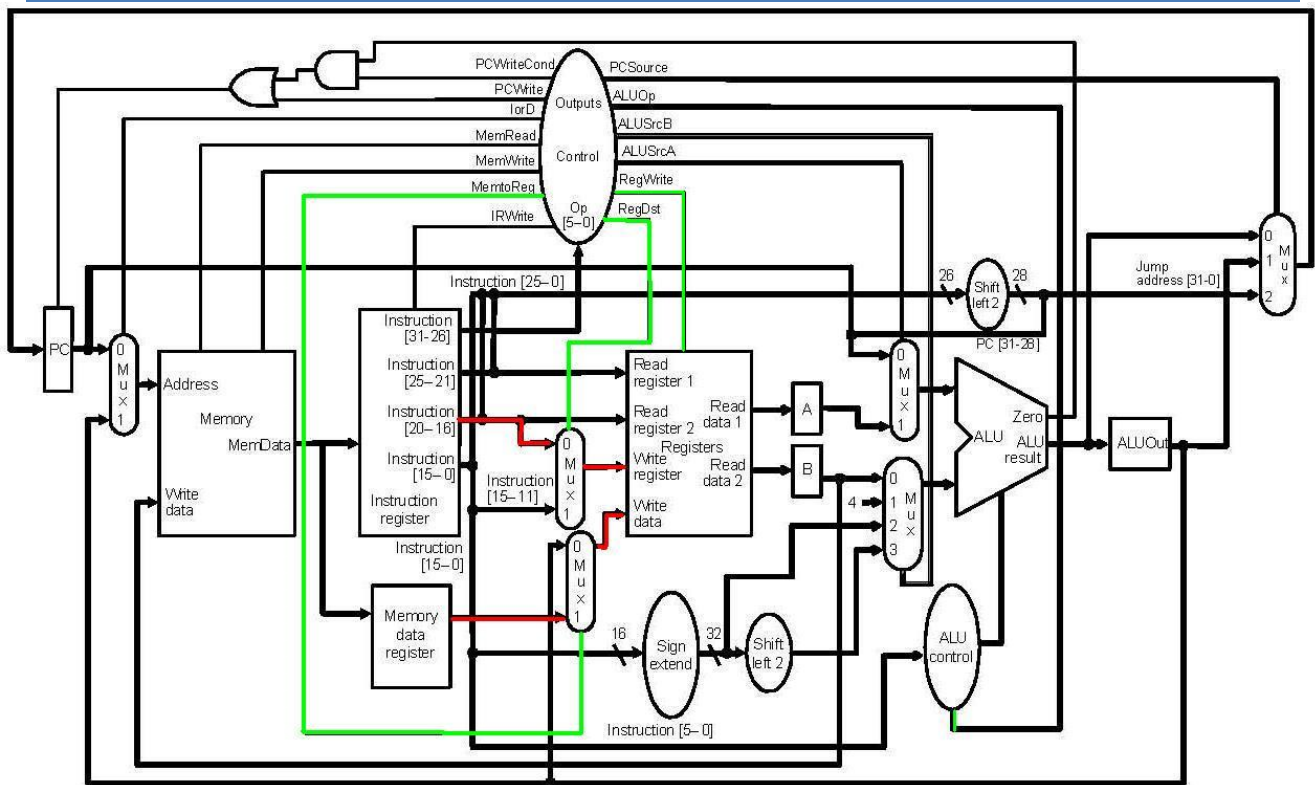
## MIPS multicicle: Accés a memòria (Estat 4) lw



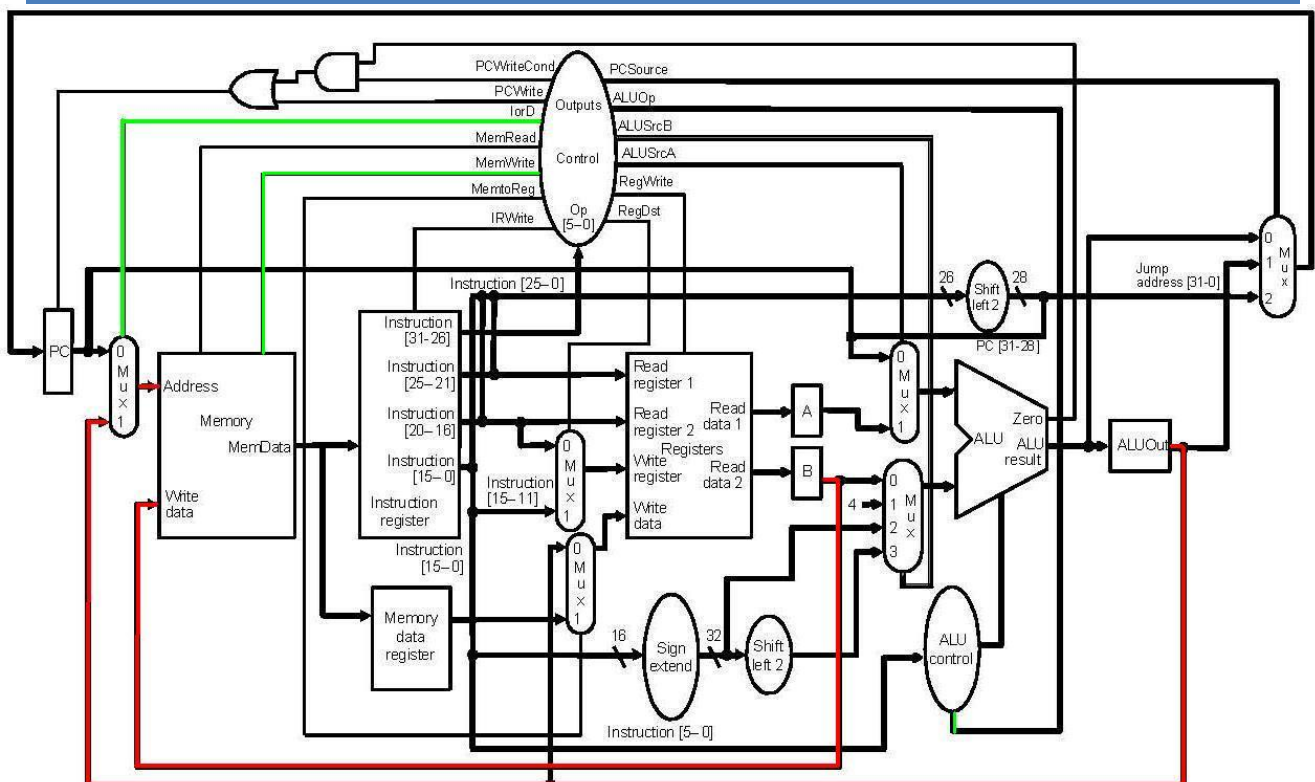
## MIPS multicicle: Accés a memòria (Estat 5) sw




# MIPS multicicle: Controlador


- Instruccions del tipus R (2 estats)

 

## MIPS multicicle: Tipus R (Estat 6)

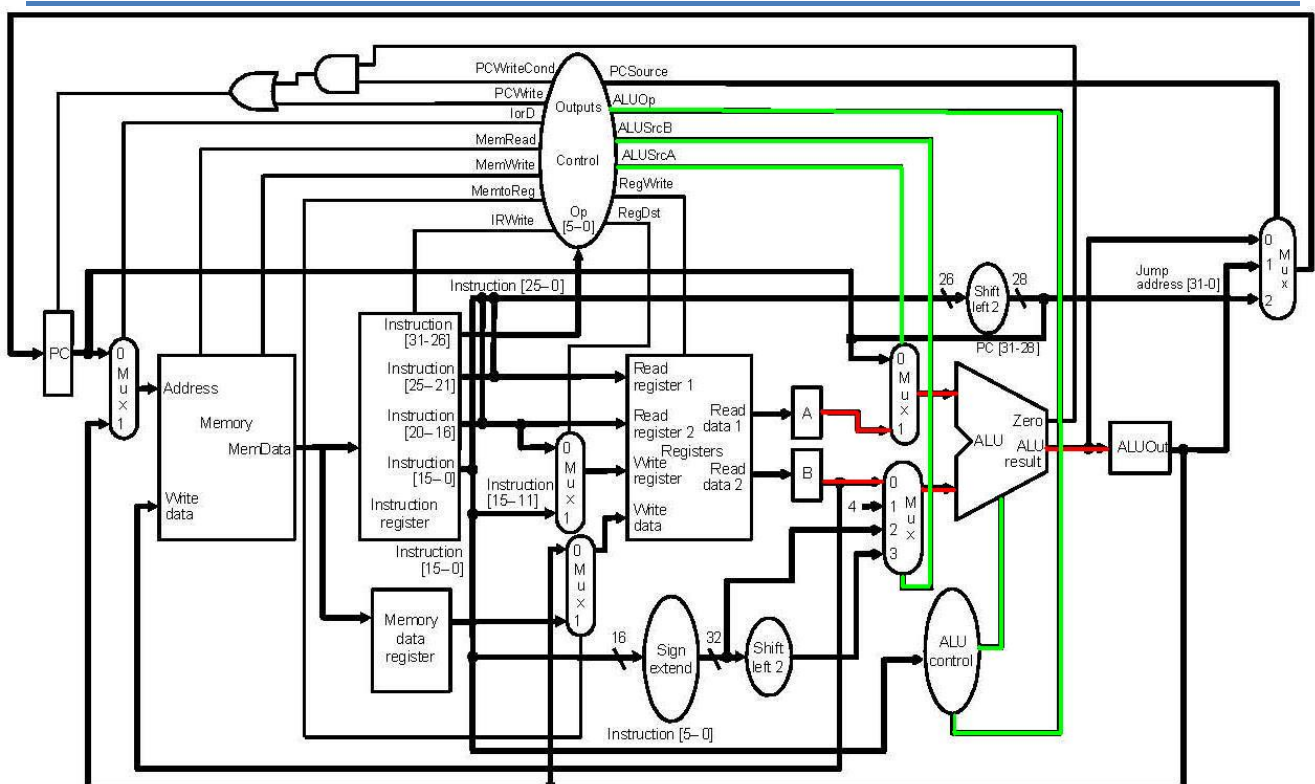


## MIPS multicicle: Tipus R (Estat 7)

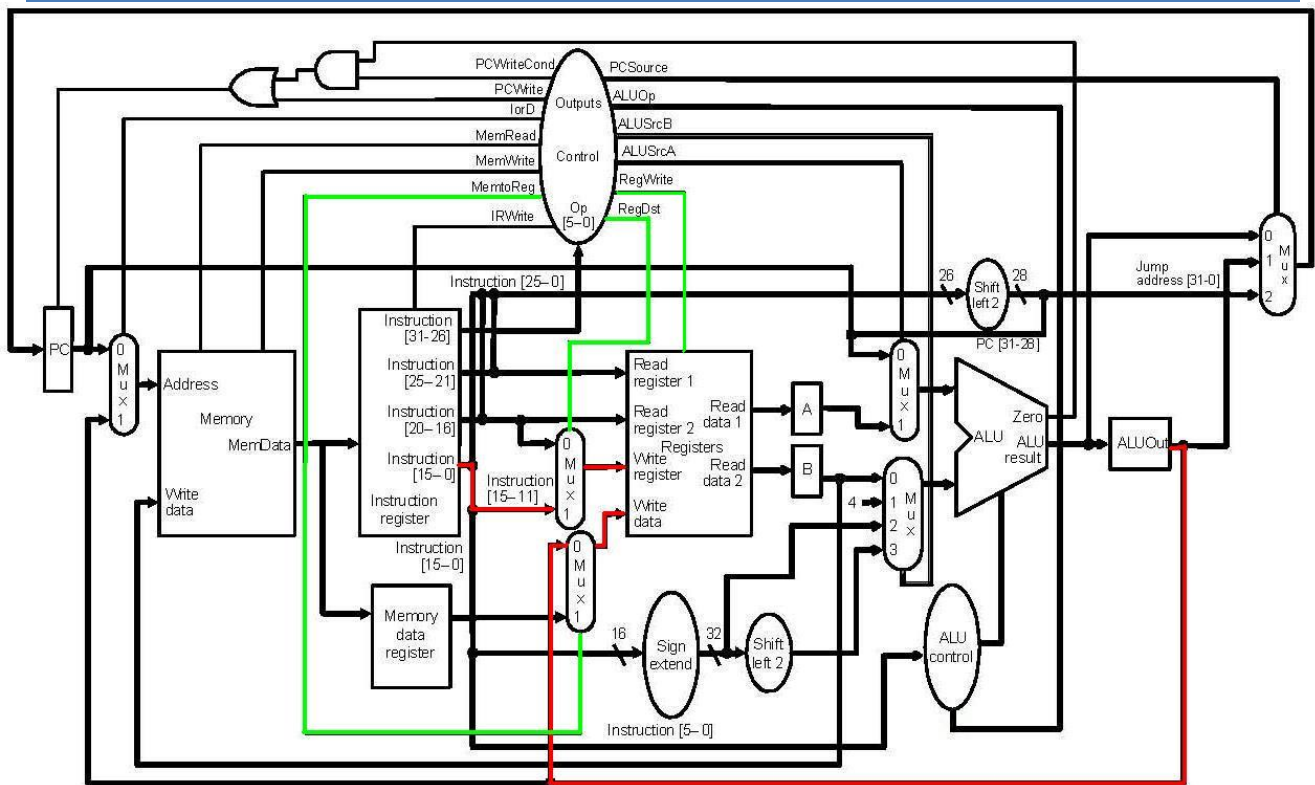

 
## MIPS multicicle: Controlador


- Instruccions del tipus salt condicional (1 estat)



- Instruccions del tipus salt (1 estat)

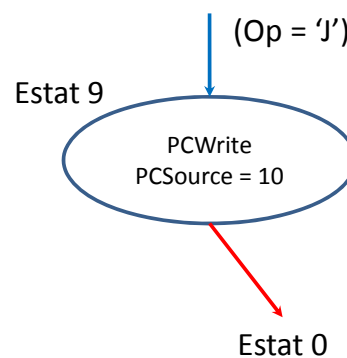
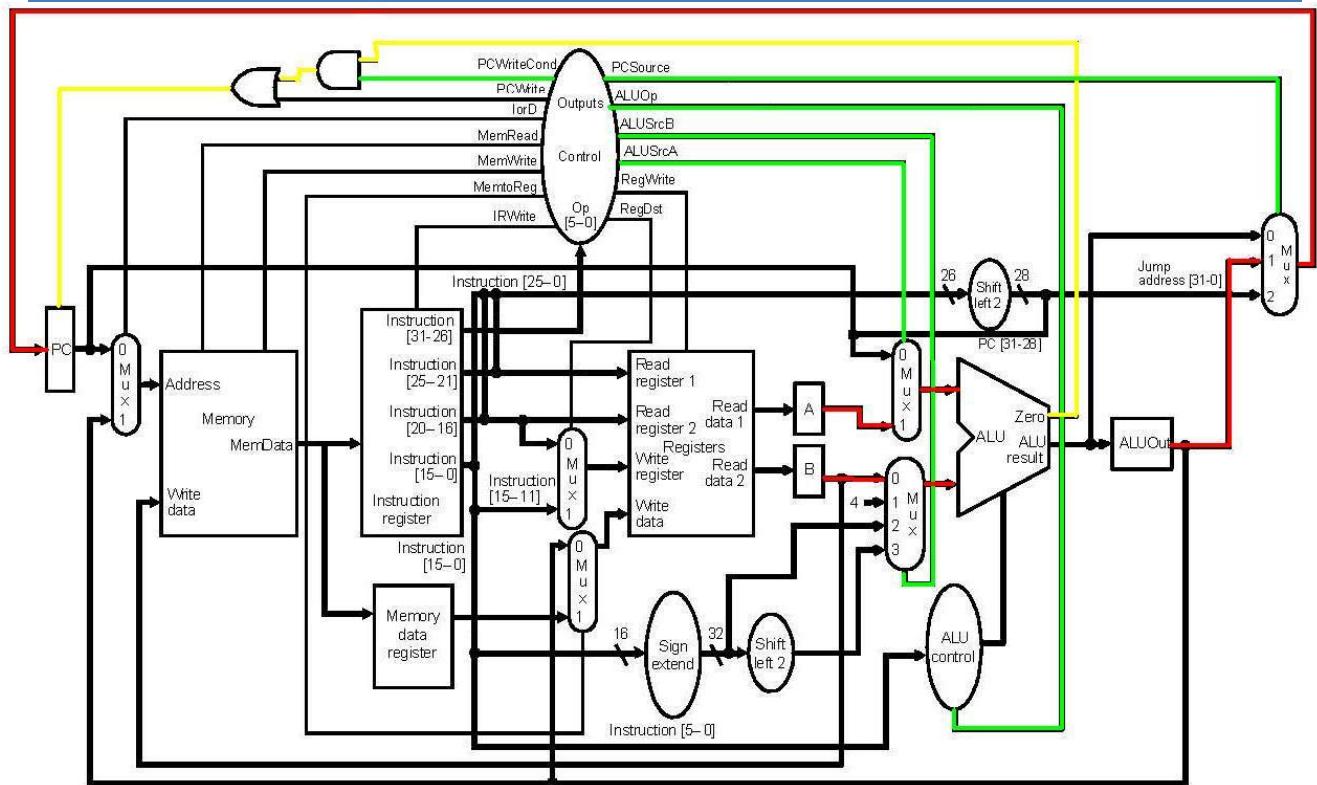
## MIPS multicicle: Salt condicional (Estat 8)



## MIPS multicicle: Salt incondicional (Estat 9)

