


# Pràctica 1:

## Disseny de la unitat Aritmètica i lògica (ALU)

*Arnau Plans Castelló*  
*Marc Estiarte Salis*  
*Eloi Galan Badiella*

### 1. Introducció

En aquesta primera pràctica realitzarem el disseny de la ALU (Unitat Aritmètica Lògica) mostrada a la *Figura 1*.

 

*Figura 1: ALU*

La implementació la duem a terme fent servir el programa Quartus II i la simulació fent servir el ModelSim.

## 2. Disseny ALU 32

En aquest apartat explicarem com hem dissenyat la entitat ALU 32, mostrarem el codi vhdL que hem programat i el comentarem per fer veure el procés i la lògica del codi.

### Codi:

Arquitectura:

```

architecture behavior of ALU32 is
begin
    process (Control_ALU, Op1, Op2) is
        variable result: signed(32 downto 0);

    begin
        case Control_ALU is
            when "000" => result := ('0' & Op1) AND ('0' & Op2); --and
            when "001" => result := ('0' & Op1) OR ('0' & Op2); --or
            when "010" => result := ('0' & Op1) + ('0' & Op2); --sum
            when "110" => result := ('0' & Op1) - ('0' & Op2); --rest
            when "111" => if (('0' & Op1) < ('0' & Op2)) then --Condicion
                result := '0' & x"00000001";
            else
                result := '0' & x"00000000";
            end if;
            when others => result := ('0' & x"00000000");
        end case;

        if(result(31 downto 0) = x"00000000") then
            Z <= '1';
        else
            Z <= '0';
        end if;
        C <= result(32);
        resultat <= result(31 downto 0);
    end process;
end architecture;

```

### Explicació:

A l'inici de l'arquitectura podem observar com hem designat els operands esmentats (Control\_ALU) a la pràctica a cada una de les diferents operacions: and, or, suma, resta, condició menor que.

A continuació s'hi pot observar el funcionament dels dos flags: Z (s'activa quan el resultat és 0), C (s'activa quan apareix carry).

I finalment hi trobem la assignació del resultat.

## 2.1. Simulació

En aquest apartat mostrarem el test bench i la seva simulació amb els seus respectius càlculs.

- **Operació/Simulació AND:**

**Codi:**

```
Op1 <= x"00000010";
Op2 <= x"00000009";
Control_ALU <= "000"; --and 1
wait for 1 us;
Op1 <= x"000000FF";
Op2 <= x"00000003";
Control_ALU <= "000"; --and 2
wait for 1 us;
```

**Simulació:**

Control_ALU	010	000		
Op1	FFFFFFF	00000010	000000FF	
Op2	0000FCB	00000009	00000003	
Resultat	0000FCA	00000000	00000003	
Z	0			
C	1			

**Explicació:**

En aquest cas hem fet dos proves per a la instrucció AND, ja que no és necessari fer-ne moltes més al no poder activar el flag C (Carry) de cap manera. Aleshores hem provat posant 2 nombres aleatoris als 2 operands en les dos proves de tal manera que poguéssim verificar el funcionament de l'instrucció. Com podem veure els resultats són els esperats pel comportament de l'instrucció AND.

```

10 and 9→    b000000000000000000000000000010000 → x10
              b00000000000000000000000000001001  → x9
resultat:    b000000000000000000000000000000000 → x0 (amb Z)

```

```
FF and 3 → b0000000000000000000000000000000011111111 → xFF
           b000000000000000000000000000000000000000011 → x3
resultat:  b000000000000000000000000000000000000000011 → x3
```

- **Operació/Simulació OR:**

**Codi:**

```
Op1 <= x"00000032";
Op2 <= x"00000018";
Control_ALU <= "001"; --or 1
wait for 1 us;
Op1 <= x"00000FCB";
Op2 <= x"00000004";
Control_ALU <= "001"; --or 2
wait for 1 us;
```

**Simulació:**

Control_ALU	010	001		
Op1	FFFFFFF	00000032	00000FCB	
Op2	00000FCB	00000018	00000004	
Resultat	00000FCA	0000003A	00000FCF	
Z	0			
C	1			

**Explicació:**

Per a aquesta operació també hem fet servir noms dos proves.

Aleshores hem provat posant 2 nombres aleatoris als 2 operants en les dos proves de tal manera que poguéssim verificar el funcionament de l'instrucció.

Com podem veure els resultats són els esperats pel comportament de l'instrucció OR.

[illegible]

```
FCB or 4 → b000000000000000000000000111111001011 → xFCB
           b00000000000000000000000000000000100 → x4
resultat: b000000000000000000000000111111001111 → xFCF
```

- **Operació/Simulació Suma:**

**Codi:**

```
Op1 <= x"0000009D";
Op2 <= x"00000002";
Control_ALU <= "010"; --sum 1
wait for 1 us;
Op1 <= x"FFFFFFFF";
Op2 <= x"00000FCB";
Control_ALU <= "010"; --sum 2 -> carry
wait for 1 us;
Op1 <= x"00000001";
Op2 <= x"FFFFFFFF";
Control_ALU <= "010"; --sum 3 -> carry + Z
wait for 1 us;
```

### Simulació:

Control_ALU	110	010					
Op1	00000002	0000009D	FFFFFFF	00000001			
Op2	0000000C	00000002	00000FCB	FFFFFFF			
Resultat	FFFFFFF6	0000009F	00000FCA	00000000			
Z	0						
C	1						

**Explicació:**

En aquest cas hem fet tres proves per a la instrucció SUMA, ja que hi ha la possibilitat d'activar el flag C (Carry) i el flag Z (Zero). El resultat de les tres proves ha estat l'esperat ja sigui el resultat o el valor dels flags.

```

9D + 2 →      b00000000000000000000000010011101 → x9D
               b00000000000000000000000000000010 → x2
resultat:      b00000000000000000000000010011111 → x9F

```

```

FFFFFFFF + FCB → b11111111111111111111111111111111 → xFFFFFFFF
                  b00000000000000000000000000000000 → xFCB
resultat:        b00000000000000000000000000000000 → xFCA (amb
Carry)

```

1 + FFFFFFFF → b00000000000000000000000000000001 → x1  
 resultat: b11111111111111111111111111111111 → xFFFFFFF  
 i Z) b00000000000000000000000000000000 → x0 (amb Carry)



## - Operació/Simulació Comparació:

### Codi:

```
Op1 <= x"00000FFF";
Op2 <= x"000000FF";
Control_ALU <= "111"; --condicional 1 -> op1>op2 = false (0)
wait for 1 us;
Op1 <= x"00000088";
Op2 <= x"00000A00";
Control_ALU <= "111"; --condicional 2 -> op1<op2 = true (1)
wait for 1 us;
Op1 <= x"00000288";
Op2 <= x"00000288";
Control_ALU <= "111"; --condicional 3 -> op1==op2 = false (0)
wait for 1 us;
```

### Simulació:

Control_ALU	111	111					
Op1	00000288	00000FFF	00000088	00000288			
Op2	00000288	000000FF	00000A00	00000288			
Resultat	00000000	00000000	00000001	00000000			
Z	1						
C	0						

### Explicació:

Pel que fa el CONDICIONAL hem fet 3 proves, una en el cas de que Op1 sigui més gran que Op2, una altre en el cas de que Op1 sigui més petit que Op2, i finalment en el cas de que els dos operands (Op1, i Op2) siguin iguals.

Per a poder aconseguir un 0 o un 1 en binari com a resultat hem fet un condicional ("if statement") el qual comparava els dos operands i per tant com a resultat d'aquests obtenim un true/false, per acabar en binari hem hagut d'analitzar si la resposta a la operació era true, mostrarem un 1, en cas contrari mostrem un 0. D'aquesta manera si el Op1 és més petit que Op2 es mostra un 1, si el Op1 és més gran o igual que Op2 es mostrara un 0.

Op1 > Op2 => b00000000000000000000000000000000


Op1 < Op2 => b00000000000000000000000000000001

Op1 = Op2 => b00000000000000000000000000000000


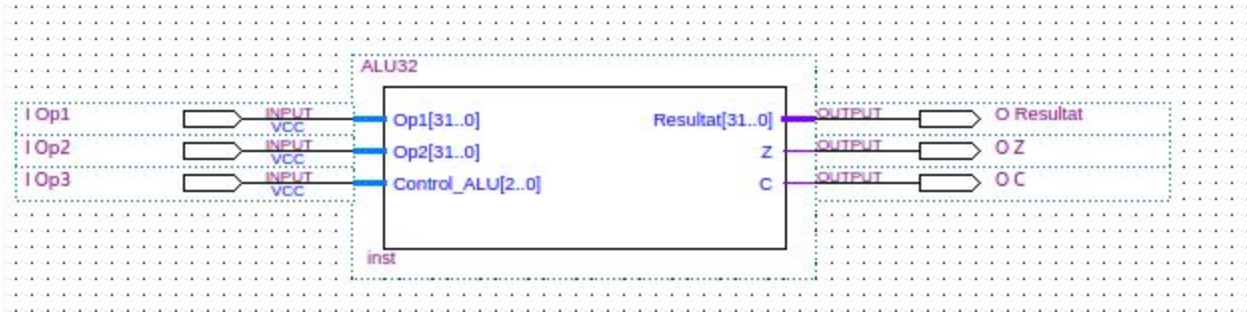
### 3. Símbol ALU 32

En aquest apartat hem realitzar el que seria el símbol de la ALU 32 dissenyada a l'apartat anterior. L'hi hem col·locat els 3 pins d'entrada i els 3 pins de sortida per a que el disseny estigues complet.



El resultat de la simulació hauria de ser el mateix.

### 4. Preguntes

a) Heu pogut fer la simulació dels dos dissenys de la mateixa forma? Quines heu utilitzat i per quin motiu?

La simulació del disseny de l'ALU de 32 bits l'hem realitzar amb el ModelSim ja que és el que se'ns a recomanat a classe, i la simulació del Símbol de l'ALU de 32 bits no l'hem pogut realitzar ja que no sabíem com fer-ho.

b) Hi ha un temps mínim per poder fer modificacions als senyals d'entrada?

Per esbrinar-ho hem reduït el temps de canvi fins a 0.1 ps i no ha donat cap error. Per tant suposem que no hi ha temps mínim per poder fer modificacions als senyals d'entrada.

c) Quin és el temps de resposta dels senyals de sortida?

Segons les simulacions el temps de resposta dels senyals de sortida és insignificant.



## 5. Codi complet

### VHDL

LIBRARY ieee;

USE ieee.std\_logic\_1164.all; --RECORDAR: no diferencia majúscules de minúscules

use ieee.numeric\_std.all; --en qualsevol de les comandes vhdl

entity ALU32 is

port (

Op1, Op2 : in signed (31 downto 0);

Control\_ALU : in signed (2 downto 0);

Resultat : out signed (31 downto 0);

Z : out STD\_LOGIC;

C : out STD\_LOGIC);

end ALU32;

architecture behavior of ALU32 is

begin

process (Control\_ALU, Op1, Op2) is

variable result: signed(32 downto 0);

begin

case Control\_ALU is

when "000" => result := ('0' & Op1) AND ('0' & Op2); --and

when "001" => result := ('0' & Op1) OR ('0' & Op2); --or

when "010" => result := ('0' & Op1) + ('0' & Op2); --sum

when "110" => result := ('0' & Op1) - ('0' & Op2); --rest

when "111" => if (('0' & Op1) < ('0' & Op2)) then --Condicional

result := '0' & x"00000001";

else

result := '0' & x"00000000";

end if;

when others => result := ('0' & x"00000000");

end case;

if(result(31 downto 0) = x"00000000") then

Z <= '1';

else

Z <= '0';

end if;

C <= result(32);

resultat <= result(31 downto 0);

end process;

end architecture;

**VHT**

```

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all; --en qualsevol de les comandes vhd

```

```

ENTITY ALU32_vhd_tst IS
END ALU32_vhd_tst;
ARCHITECTURE ALU32_arch OF ALU32_vhd_tst IS

```

```
-- constants
```

```
-- signals
```

```
SIGNAL C : STD_LOGIC;
```

```
SIGNAL Control_ALU : Signed(2 DOWNTO 0);
```

```
SIGNAL Op1 : signed(31 DOWNTO 0);
```

```
SIGNAL Op2 : signed(31 DOWNTO 0);
```

```
SIGNAL Resultat : Signed(31 DOWNTO 0);
```

```
SIGNAL Z : STD_LOGIC;
```

```
COMPONENT ALU32
```

```
    PORT (
```

```
        C : OUT STD_LOGIC;
```

```
        Control_ALU : IN signed(2 DOWNTO 0);
```

```
        Op1 : IN signed(31 DOWNTO 0);
```

```
        Op2 : IN signed(31 DOWNTO 0);
```

```
        Resultat : OUT signed(31 DOWNTO 0);
```

```
        Z : OUT STD_LOGIC
```

```
    );
```

```
END COMPONENT;
```

```
BEGIN
```

```
    i1 : ALU32
```

```
    PORT MAP (
```

```
-- list connections between master ports and signals
```

```
        C => C,
```

```
        Control_ALU => Control_ALU,
```

```
        Op1 => Op1,
```

```
        Op2 => Op2,
```

```
        Resultat => Resultat,
```

```
        Z => Z
```

```
    );
```

```
init : PROCESS
```

```
-- variable declarations
```

```
BEGIN
```

```
    -- code that executes only once
```

```
WAIT;
```

```
END PROCESS init;
```

```
always : PROCESS
```

```
-- optional sensitivity list
```

```
-- ( )
```

```
-- variable declarations
```

```
BEGIN
```

```

-- code executes for every event on sensitivity list
    Op1 <= x"00000010";
    Op2 <= x"00000009";
    Control_ALU <= "000"; --and 1
    wait for 1 us;
    Op1 <= x"000000FF";
    Op2 <= x"00000003";
    Control_ALU <= "000"; --and 2
    wait for 1 us;

    Op1 <= x"00000032";
    Op2 <= x"00000018";
    Control_ALU <= "001"; --or 1
    wait for 1 us;
    Op1 <= x"00000FCB";
    Op2 <= x"00000004";
    Control_ALU <= "001"; --or 2
    wait for 1 us;

    Op1 <= x"0000009D";
    Op2 <= x"00000002";
    Control_ALU <= "010"; --sum 1
    wait for 1 us;
    Op1 <= x"FFFFFFFF";
    Op2 <= x"00000FCB";
    Control_ALU <= "010"; --sum 2 -> carry
    wait for 1 us;
    Op1 <= x"00000001";
    Op2 <= x"FFFFFFFF";
    Control_ALU <= "010"; --sum 3 -> carry + Z
    wait for 1 us;

    Op1 <= x"0000000F";
    Op2 <= x"00000003";
    Control_ALU <= "110"; --rest 1
    wait for 1 us;
    Op1 <= x"00000002";
    Op2 <= x"0000000C";
    Control_ALU <= "110"; --rest 2 -> carry
    wait for 1 us;
    Op1 <= x"00000015";
    Op2 <= x"00000015";
    Control_ALU <= "110"; --rest 3 -> Z
    wait for 1 us;

    Op1 <= x"00000FFF";
    Op2 <= x"000000FF";
    Control_ALU <= "111"; --condicional 1 -> op1>op2 = false (0)
    wait for 1 us;
    Op1 <= x"00000088";

```

```
Op2 <= x"00000A00";  
Control_ALU <= "111"; --condicional 2 -> op1<op2 = true (1)  
wait for 1 us;  
Op1 <= x"00000288";  
Op2 <= x"00000288";  
Control_ALU <= "111"; --condicional 3 -> op1==op2 = false (0)  
wait for 1 us;
```

```
WAIT;  
END PROCESS always;  
END ALU32_arch;
```